 


# 回顾第12次课

4位的地址：  
无符号数

- ◆ ROM和RAM

- ◆ 存储器



- ◆ 高级语言程序里的运算

- ◆ → ISA (例如：RISC-V指令)

- ◆ → 硬件功能部件

- ◆ 串行进位

- ◆ 先行进位

- ◆ 带标志的加法器

溢出标志OF:

$$OF = C_n \oplus C_{n-1}$$


符号标志SF:

$$SF = F_{n-1}$$

零标志ZF=1当且仅当F=0;

进位/借位标志CF:

$$CF = Cout \oplus Cin$$

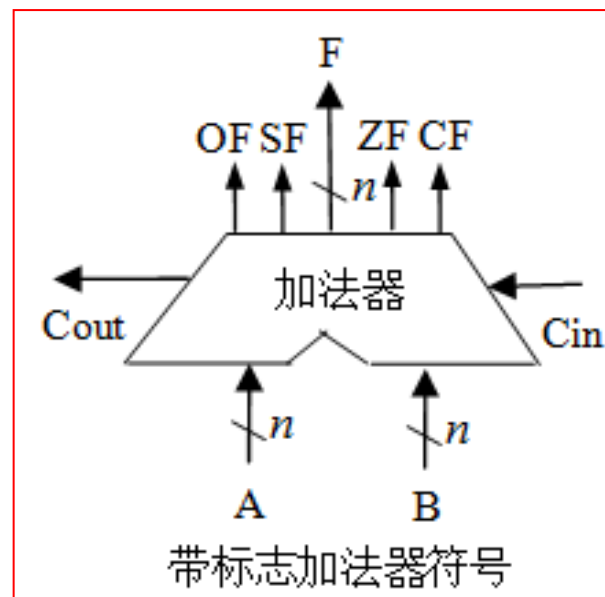


CPU: 中央处理器; PC: 程序计数器; MAR: 存储器地址寄存器

ALU: 算术逻辑部件; IR: 指令寄存器; MDR: 存储器数据寄存器


GPRs: 通用寄存器组 (由若干通用寄存器组成)

## 中央处理器 (CPU)

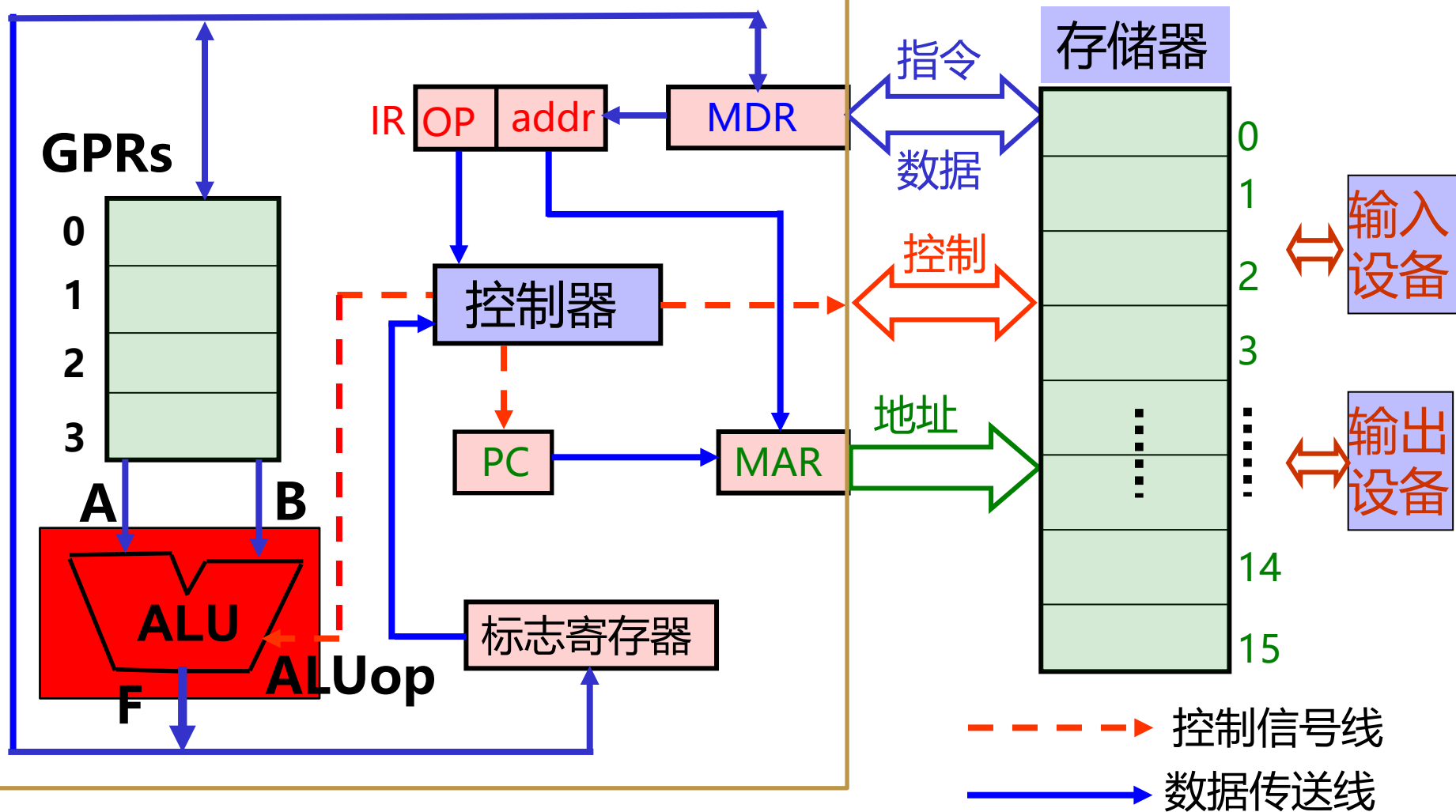

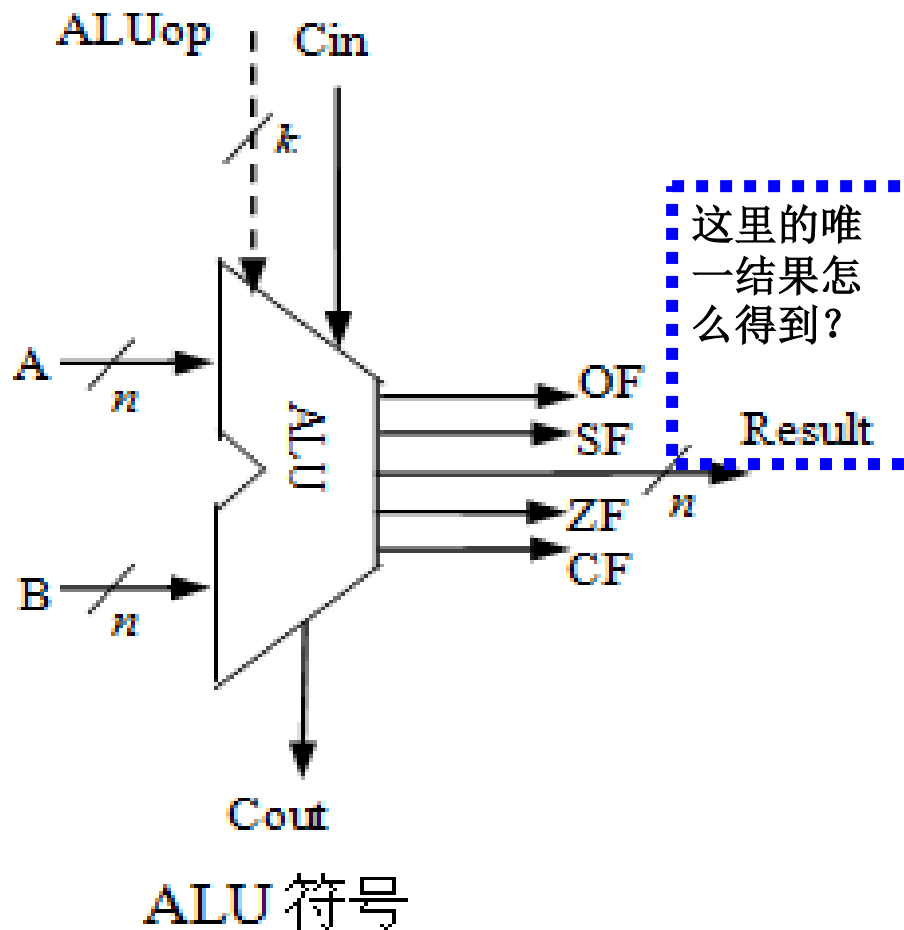
# 算术逻辑部件 (ALU)

- 有一个**操作控制端** (ALUop) , 用来决定ALU所执行的处理功能。ALUop的位数k决定了操作的种类例如, 当位数k为3时, ALU最多只有 $2^3=8$ 种操作。
- 进行**基本**算术运算与逻辑运算
  - 无符号整数加、减
  - 带符号整数加、减
  - 与、或、非、异或等逻辑运算
- 核心电路是**整数加/减运算部件**
- 输出除**和/差等**, 还有**标志信息**




ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result
0 0 0	A加B	0 1 0	A与B	1 0 0	A取反	1 1 0	A
0 0 1	A减B	0 1 1	A或B	1 0 1	$A \oplus B$	1 1 1	未用

# 1-bit ALU和4-bit ALU（简化示意）

 


1-bit ALU

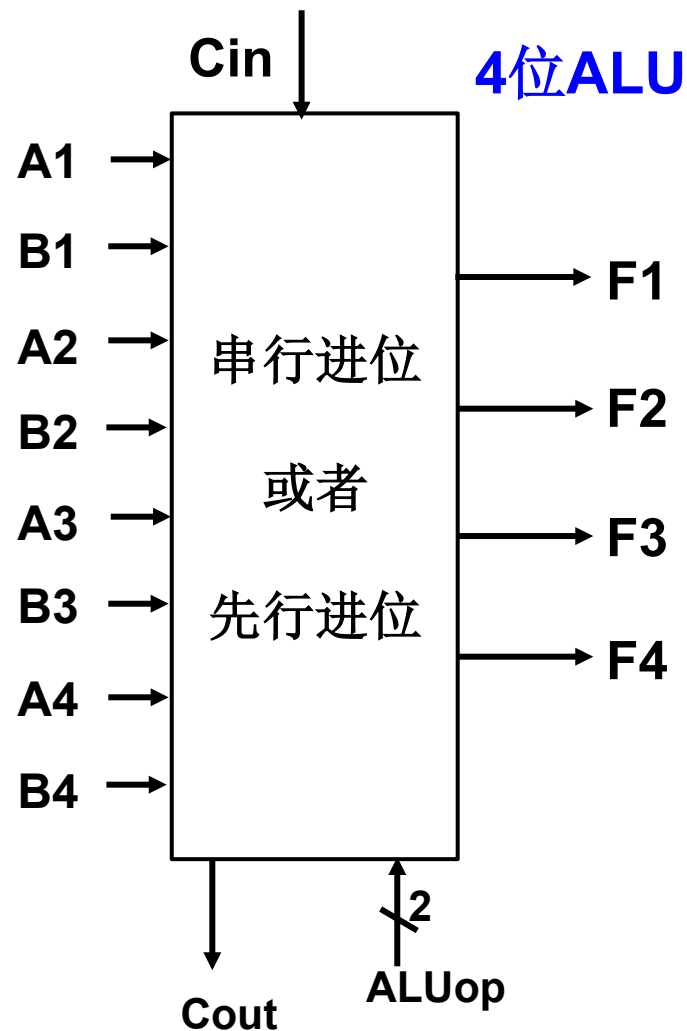

实际的ALU中还包括减法、算术移位、逻辑移位等其他运算功能

# 例：某ALU

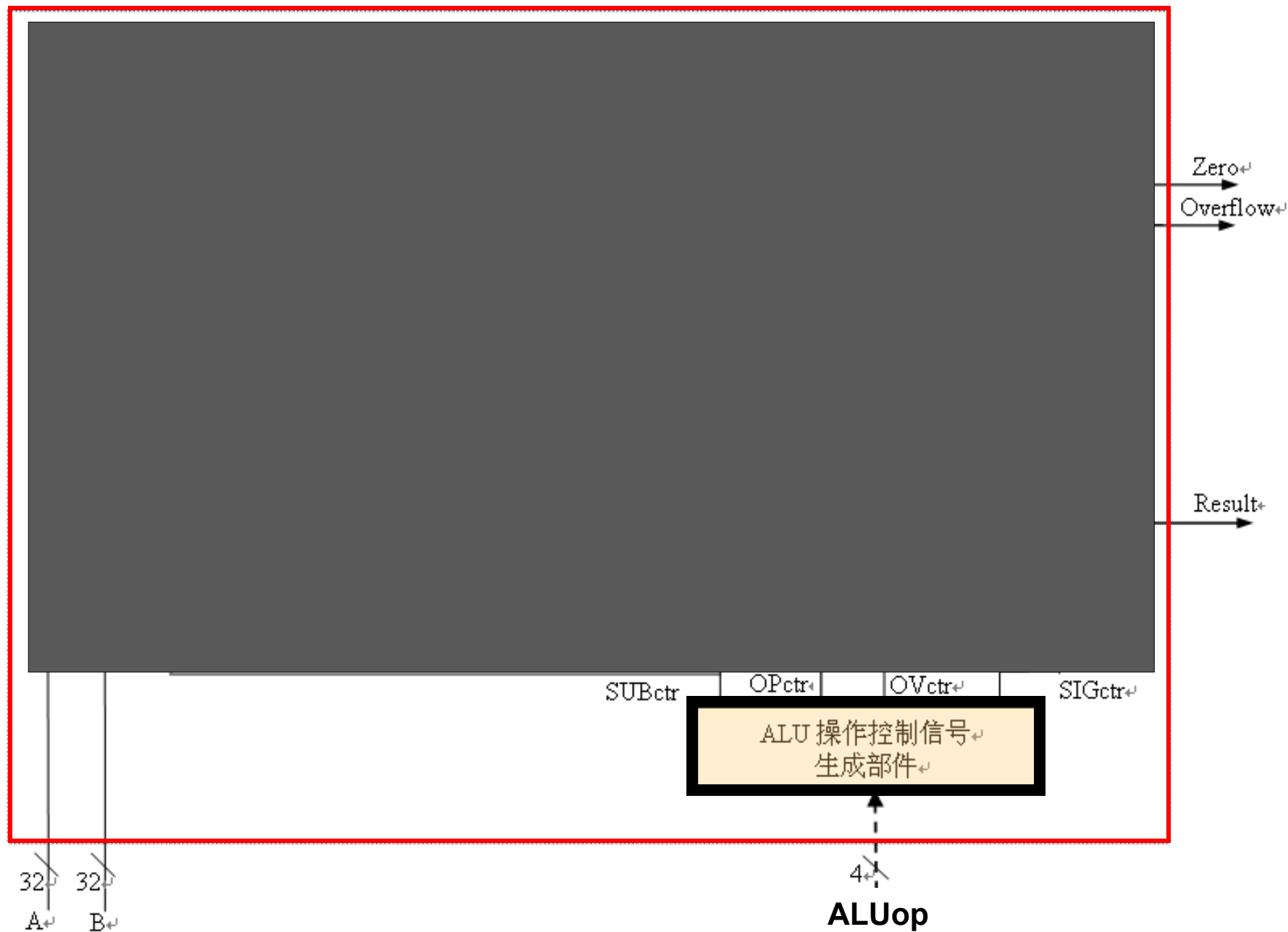

# 第二讲：定点数运算

## 主 要 内 容

- ◆ 定点数加减运算
  - 补码加减运算
  - 原码加减运算
  - 移码加减运算
- ◆ 定点数乘法运算
  - 原码乘法运算
  - 补码乘法运算
  - 快速乘法器
- ◆ 定点数除法运算
  - 原码除法运算
  - 补码除法运算

# n位整数加/减运算器

先看一个C程序段:

```
int x=9, y=-6, z1, z2;  
z1=x+y;  
z2=x-y;
```

补码的定义 假定补码有n位, 则:

$$[X]_{\text{补}} = 2^n + X \quad (-2^n \leq X < 2^n, \text{mod } 2^n)$$

问题: 上述程序段中, x和y的机器数是什么? z1和z2的机器数是什么?

回答: x的机器数为 $[x]_{\text{补}}$ , y的机器数为 $[y]_{\text{补}}$ ;

z1的机器数为 $[x+y]_{\text{补}}$ ;

z2的机器数为 $[x-y]_{\text{补}}$ 。

因此, 计算机中需要有一个电路, 能够实现以下功能:

已知 $[x]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ , 计算 $[x+y]_{\text{补}}$ 和 $[x-y]_{\text{补}}$ 。

根据补码定义, 有如下公式:

$$[-y]_{\text{补}} = \overline{[y]_{\text{补}}} + 1$$

$$[x+y]_{\text{补}} = 2^n + x + y = 2^n + x + 2^n + y = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 2^n + x - y = 2^n + x + 2^n - y = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$


# n位整数加/减运算器

- 补码加减运算公式

$$[A+B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

$$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

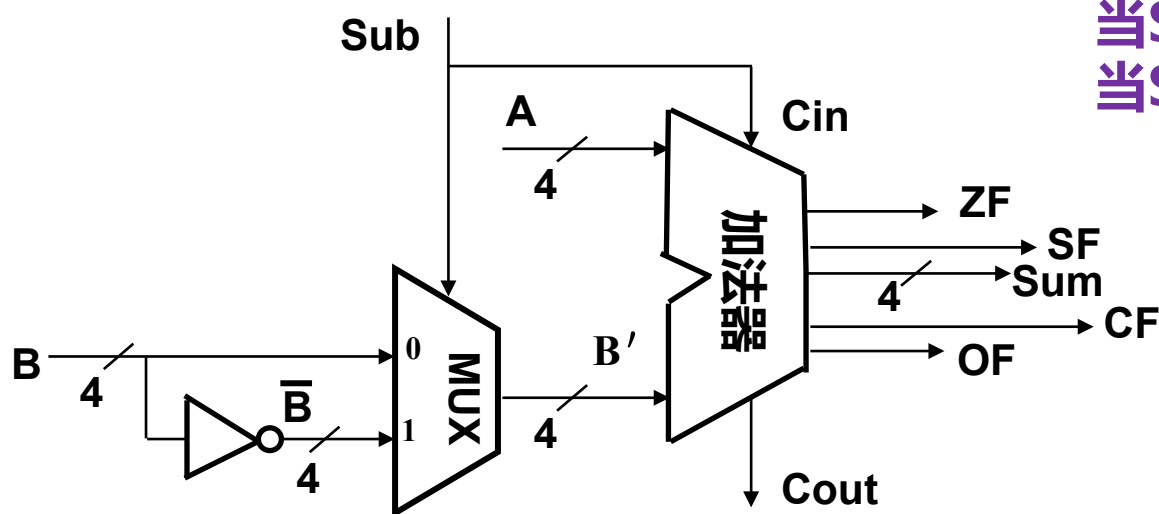— 实现减法的主要工作在于：求  $[-B]_{\text{补}} = \overline{[B]_{\text{补}}} + 1$



当Sub为1时，做减法  
当Sub为0时，做加法

整数加/减运算部件

注意：在整数加/减运算部件基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现**ALU**、**乘/除**运算以及**浮点**运算电路




# 强调：带符号数、无符号数的加减法运算

- 利用带标志加法器，可构造n位整数加/减运算部件，进行以下运算：

无符号整数加、无符号整数减

带符号整数加、带符号整数减

无符号数减法也用补码减法实现，  
只是结果解释(标志位使用)不同

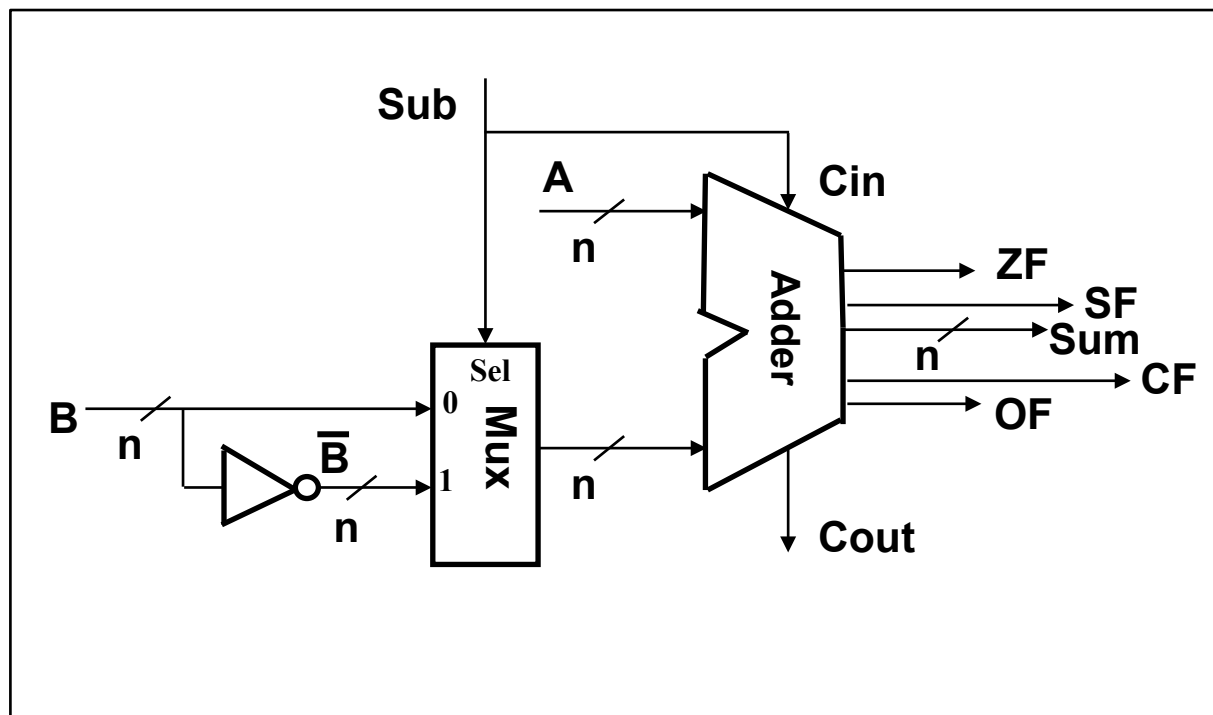

# 整数减法举例

注意:  $C_{in} = sub = 1$

$$OF = C_n \oplus C_{n-1}$$


$$CF = Cout \oplus Cin$$

Signed  $-7 - 6 = -7 + (-6) = +3$  X


unsigned  $9 - 6 = 9 + (-6) = 3$  ✓

$-3 - 5 = -3 + (-5) = -8$  ✓

$13 - 5 = 13 + (-5) = 8$  ✓

 

OF=1、ZF=0  
SF=0、借位CF=0

 

OF=0、ZF=0、  
SF=1、借位CF=0

带符号溢出判断:

(1) 最高位和次高位的进位不同 或者 (2) 和的符号位和加数的符号位不同

做减法以比较大小, 规则:

Signed: OF=SF时, 大于

验证:  $-7 < 6$ , 故  $OF \neq SF$

$-3 < 5$ , 故  $OF \neq SF$


# 无符号数减法例

注意:  $C_{in} = sub = 1$

$OF = C_n \oplus C_{n-1}$   
 $CF = C_{out} \oplus C_{in}$


$$9 - 6 = 3 \quad \checkmark$$

$$4 - 7 = -3 \quad \times$$

 

OF=1、ZF=0

SF=0、借位CF=0

 

OF=0、ZF=0、  
SF=1、借位CF=1

无符号溢出判断: **CF=1** (减法时代表差为负数, 即产生了借位)

(加法时  $C_{in}=0$ , 所以  $CF=1$  代表产生了进位, 也就是加法溢出了)

做减法以比较大小, 规则:  
**Unsigned: CF=0时, 大于**

验证:  $9 > 6$ , 故  $CF=0$ ;  
 $13 > 5$ , 故  $CF=0$  (见上页ppt)

验证:  $4 < 7$ , 故  $CF=1$ ;

# 带(无)符号整数减法举例续

假定 int为8位

unsigned int x=134;

unsigned int y=246;

int m=x;

int n=y;

unsigned int z1=x-y;

unsigned int z2=x+y;

int k1=m-n;

int k2=m+n;

无符号减:

$$\text{result} = \begin{cases} x-y & (x-y > 0) \\ x-y+2^n & (x-y < 0) \end{cases}$$

带符号减:

$$\text{result} = \begin{cases} x-y-2^n & (2^{n-1} \leq x-y) & \text{正溢出} \\ x-y & (-2^{n-1} \leq x-y < 2^{n-1}) & \text{正常} \\ x-y+2^n & (x-y < -2^{n-1}) & \text{负溢出} \end{cases}$$

x和m的机器数一样: 1000 0110 (-122)

y和n的机器数一样: 1111 0110 (-10)

$$\begin{array}{r} 1000\ 0110 \\ 0000\ 1001 \\ + \quad \quad 1 \\ \hline 1001\ 0000 \end{array}$$

Cin=sub=1  
Cout=0

z1和k1的机器数一样: 1001 0000, 标志位也一样 CF=1, OF=0, SF=1

无符号z1的真值为144(=134-246+256, x-y<0, CF=1, 溢出)

带符号k1的真值为-112 (= -122 - (-10) = -112, OF=0, 正常)

# 带(无)符号整数加法举例续

假定 int为8位

unsigned int x=134;

unsigned int y=246;

int m=x;

int n=y;

unsigned int z1=x-y;

unsigned int z2=x+y;

int k1=m-n;

int k2=m+n;

无符号加公式:

$$\text{result} = \begin{cases} x+y & (x+y < 2^n) \\ x+y-2^n & (2^n \leq x+y < 2^{n+1}) \end{cases}$$

带符号加公式:

$$\text{result} = \begin{cases} x+y-2^n & (2^{n-1} \leq x+y) & \text{正溢出} \\ x+y & (-2^{n-1} \leq x+y < 2^{n-1}) & \text{正常} \\ x+y+2^n & (x+y < -2^{n-1}) & \text{负溢出} \end{cases}$$

x和m的机器数一样: 1000 0110 (-122)

y和n的机器数一样: 1111 0110 (-10)

$$\begin{array}{r} 1000\ 0110 \\ + 1111\ 0110 \\ \hline 1\ 0111\ 1100 \end{array}$$


Cin=sub=0  
Cout=1

z2和k2的机器数一样: 0111 1100, 标志位也一样 CF=1, OF=1, SF=0

z2的值为124 (=134+246-256, x+y>256, CF=1, 溢出)

k2的值为124 (= -122+(-10)+256, m+n<-128, OF=1, 负溢出)

# 例：实现部分MIPS指令的ALU

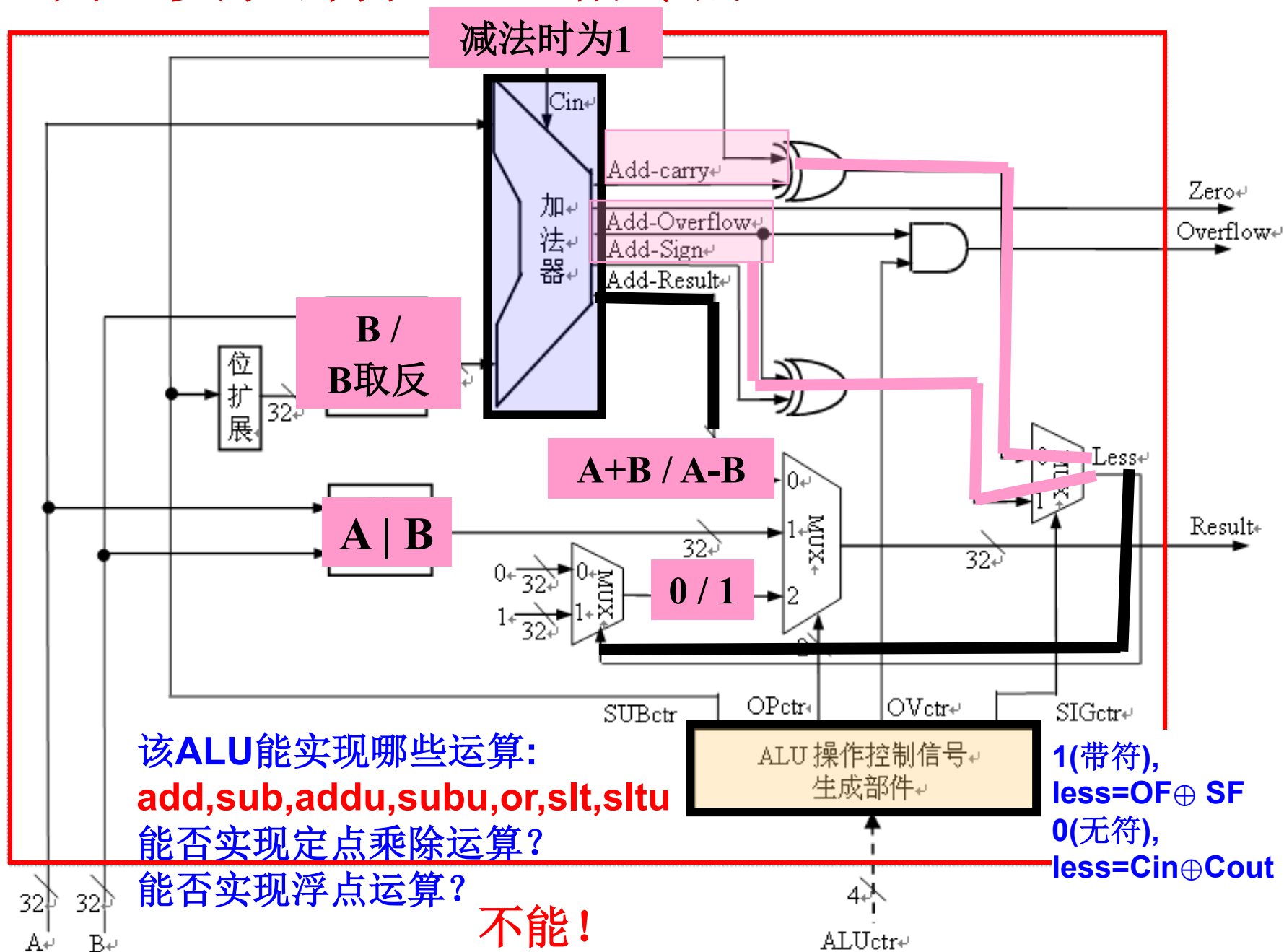

# 无符号数的乘法运算

假定： $[X]_{\text{原}} = x_0 \cdot x_1 \dots x_n$ ， $[Y]_{\text{原}} = y_0 \cdot y_1 \dots y_n$ ，求 $[x \times y]_{\text{原}}$

数值部分  $z_1 \dots z_{2n} = (x_1 \dots x_n) \times (y_1 \dots y_n)$

(小数点位置约定，不区分小数还是整数)

## ◆ 手算乘法示例：

被乘数

1000 (X)

乘数

x 1001 (Y- $y_1y_2y_3y_4$ )

1000

0000

0000

1000

积

01001000

$0.1000 \times 0.1001$

$= 2^{-1} ( 2^{-1} ( 2^{-1} ( 2^{-1} ( 0.1000 \times 1 ) + 1000 \times 0 ) + 1000 \times 0 ) + 1000 \times 1 )$

右移后，有效数字丢失了吗？  
——没有（预留存放的位置）

两种操作：加法 + 移位

因而，可用ALU和移位器来实现乘法运算

# 无符号乘法运算的算法推导

- ◆ 上述思想可写成如下数学推导过程：

$$X \times Y = \sum_{i=1}^4 (X \times y_i \times 2^{-i})$$

$$X \times Y = X \times (0.y_1 y_2 \dots y_n)$$

$$= 2^{-1} \underbrace{(2^{-1} (2^{-1} \dots 2^{-1} (2^{-1} (0 + X \times y_n) + X \times y_{n-1}) + \dots + X \times y_2) + X \times y_1)}_{n \uparrow 2^{-1}}$$

- ◆ 递归!

- ◆ 无符号数乘法可归结为：设  $P_0 = 0$ ，每步的乘积为：

$$P_1 = 2^{-1} (P_0 + X \times y_n)$$

$$P_2 = 2^{-1} (P_1 + X \times y_{n-1})$$

.....

$$P_n = 2^{-1} (P_{n-1} + X \times y_1)$$

- ◆ 最终乘积  $P_n = X \times Y$  (两个  $n$  位数相乘，得到  $2n$  位数)

迭代过程从乘数最低位  $y_n$  和  $P_0=0$  开始，  
经  $n$  次“判断-加法-右移”循环，直到求出  $P_n$  为止。



# Example: 无符号整数乘法运算

举例说明:

设  $X=1110$   $Y=1101$

需要哪些存储空间?

应用递推公式:  $P_i = 2^{-1}(Xy_i + P_{i-1})$

可用一个双倍字长的乘积寄存器;  
也可用两个单倍字长的寄存器。

部分积初始为0。

保留进位位。

右移时进位、部分积和剩余乘数一起进行逻辑右移。

验证:  $X=14$ ,  $Y=13$ ,  $XY=182$


当乘积取低4位时, 结果发生溢出, 因为高4位不为全0!

C	乘积P	乘数Y
0	0000	1101
+ 1110		
0	1110	1101
→ 0	0111	0110 1
→ 0	0011	1011 0
+ 1110		
1	0001	1011 01
→ 0	1000	1101 101
+ 1110		
1	0110	1101 101
→ 0	1011	0110 1101

# 回顾第13次课

- ◆ 算术逻辑部件 (ALU) ——核心是加法器，用ALUop指定运算类型
- ◆ 有（无）符号数的加减运算（溢出判断，大小比较）
- ◆ 无符号数乘法：“判断”、“加” + “右移”（每次逻辑右移1位）

# 32位无符号乘法运算的硬件实现

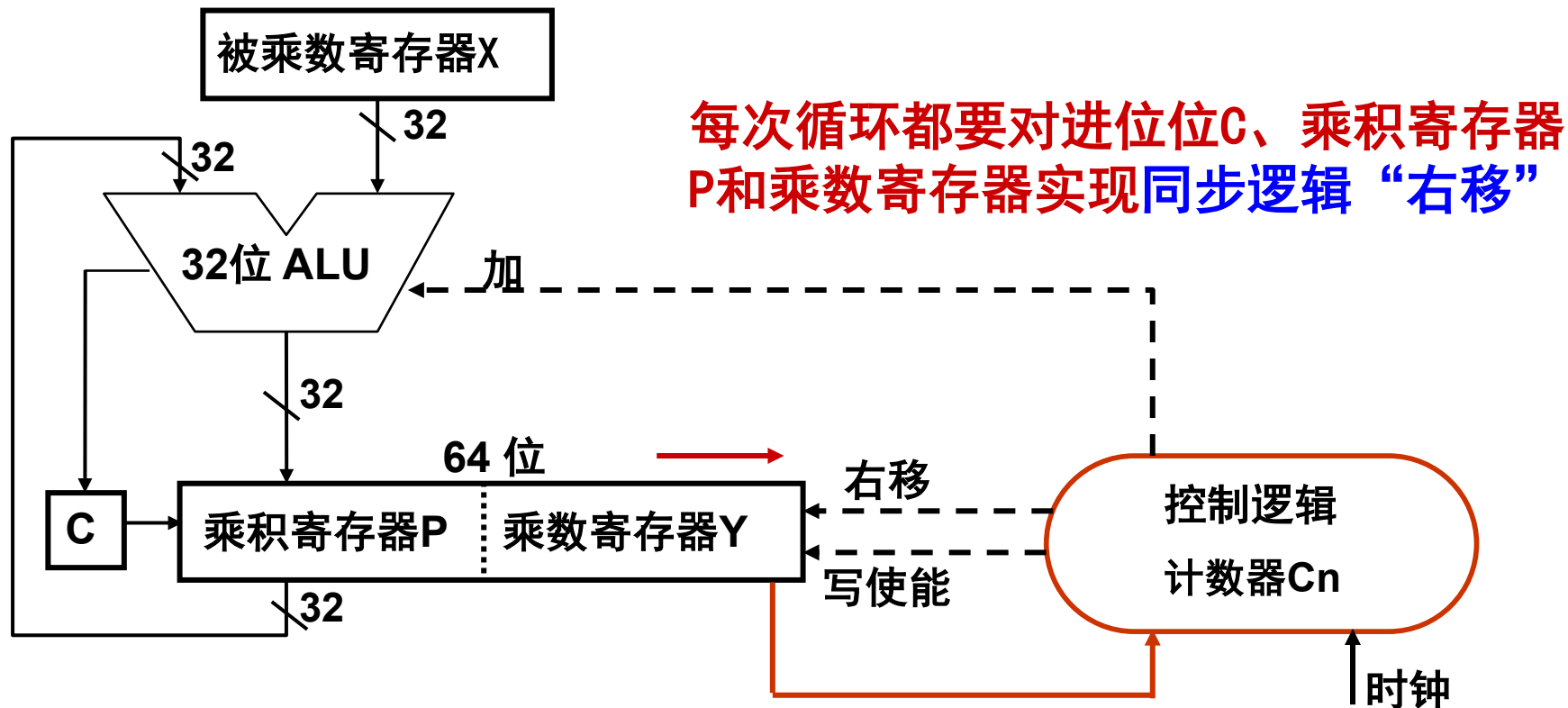

- ◆ 被乘数寄存器X：存放被乘数
- ◆ 乘积寄存器P：开始置初始部分积 $P_0 = 0$ ；结束时，存放的是64位乘积的高32位
- ◆ 乘数寄存器Y：开始时置乘数；结束时，存放的是64位乘积的低32位
- ◆ 进位触发器C：保存加法器的进位信号
- ◆ 循环次数计数器Cn：存放循环次数。初值32，每循环一次，Cn减1，Cn=0时结束
- ◆ ALU：乘法核心部件。在控制逻辑控制下，对P和X的内容“加”，在“写使能”控制下运算结果被送回P，进位位在C中

# 原码乘法算法

- ◆ 用于浮点数尾数乘运算
- ◆ 符号与数值分开处理：积符号或得到，数值用无符号乘法运算

例：设 $[x]_{\text{原}}=0.1110$ ， $[y]_{\text{原}}=1.1101$ ，计算 $[x \times y]_{\text{原}}$

解：数值部分用无符号数乘法算法计算： $1110 \times 1101 = 1011\ 0110$

符号位： $0 \oplus 1 = 1$ ，所以： $[x \times y]_{\text{原}} = 1.10110110$

一位乘法：每次只取乘数的一位判断，需 $n$ 次循环，速度慢。

两位乘法：每次取乘数两位判断，只需 $n/2$ 次循环，快一倍。

## ◆ 两位乘法递推公式：

00:  $P_{i+1} = 2^{-2}P_i$

01:  $P_{i+1} = 2^{-2}(P_i + X)$

10:  $P_{i+1} = 2^{-2}(P_i + 2X)$

11:  $P_{i+1} = 2^{-2}(P_i + 3X) = 2^{-2}(P_i + 4X - X)$   
 $= 2^{-2}(P_i - X) + X$

$y_{i-1}$	$y_i$	T	操作（最后都要右移两位）	迭代公式
0	0	0	$0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i)$
0	0	1	$+X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + X)$
0	1	0	$+X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + X)$
0	1	1	$+2X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + 2X)$
1	0	0	$+2X \quad 0 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i + 2X)$
1	0	1	$-X \quad 1 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i - X)$
1	1	0	$-X \quad 1 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i - X)$
1	1	1	$1 \rightarrow T$	$2^{-2}(P_i)$

3X时，本次-X，下次+X！

T触发器用来记录下次是否要执行“+X”  
“-X”运算用“+[-X]<sub>补</sub>”实现！

# 原码两位乘法举例

已知  $[X]_{\text{原}}=0.111001$ ,  $[Y]_{\text{原}}=0.100111$ , 用原码两位乘法计算  $[X \times Y]_{\text{原}}$

解: 先用无符号数乘法计算  $111001 \times 100111$ , 原码两位乘法过程如下:

$$[|X|]_{\text{补}} = 000\ 111001, [-|X|]_{\text{补}} = 111\ 000111$$

采用补码算术  
右移, 与一位  
乘法不同?

为什么用模8  
补码形式(三  
位符号位)?

有加有减, 所  
以要算术移位

若用模4补码,  
中间涉及  $+2X$   
会导致P和Y同  
时右移2位时,  
得到的P3是负  
数, 就错了。

P	Y	T	说明
000 000000	100111	0	开始, $P_0=0$ , $T=0$
+111 000111			$y_5y_6T=110$ , $-X$ , $T=1$
111 000111			P 和 Y 同时右移 2 位
111 110001	11 1001	1	得 $P_1$
+001 110010			$y_3y_4T=011$ , $+2X$ , $T=0$
001 100011			P 和 Y 同时右移 2 位
000 011000	1111 10	0	得 $P_2$
+001 110010			$y_1y_2T=100$ , $+2X$ , $T=0$
010 001010			P 和 Y 同时右移 2 位
000 100010	101111	0	得 $P_3$

加上符号位, 得  $[X \times Y]_{\text{原}}=0.100010101111$

若最后  $T=1$ ,  
则要  $+X$

速度快, 但代价也大

# 补码乘法运算

用于对什么类型的数据计算？已知什么？求什么？

带符号整数！如C语句：`int x=-5, y=-4, z=x*y;`

问题：已知 $[x]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ ，求 $[x*y]_{\text{补}}$

因为 $[x*y]_{\text{补}} \neq [x]_{\text{补}} * [y]_{\text{补}}$ ，故不能直接用无符号整数乘法计算。

例如，若 $x=-5$ ，求 $x*x=?$ ： $[-5]_{\text{补}}=1011$

$[x*x]_{\text{补}}$ ： $[25]_{\text{补}}=0001\ 1001$ ---正确

$[x]_{\text{补}} * [x]_{\text{补}}$ ； $[-5]_{\text{补}} * [-5]_{\text{补}}=1111\ 1001$ ---错误！

思路：根据 $[y]_{\text{补}}$ 求 $y$ ，且 $[A+B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}}$ ，

只要将 $[x*y]_{\text{补}}$ 转换为对若干数的和求补即可

# 补码乘法运算Booth's Algorithm推导

假定： $[x]_{\text{补}} = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0$ ， $[y]_{\text{补}} = y_{n-1}y_{n-2}\cdots y_1y_0$ ，求： $[x^*y]_{\text{补}} = ?$

基于补码求真值的公式：

$$y = -y_{n-1} \cdot 2^{n-1} + y_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \cdots + y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0$$

令： $y_{-1} = 0$ （不失正确性），则：

当 $n=4$ 时， $y = -y_3 \cdot 2^3 + y_2 \cdot 2^2 + y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0 + y_{-1} \cdot 2^0$

$$\begin{aligned} &= \underbrace{-y_3 \cdot 2^3}_{\downarrow} + \underbrace{(y_2 \cdot 2^3 - y_2 \cdot 2^2)}_{\downarrow} + \underbrace{(y_1 \cdot 2^2 - y_1 \cdot 2^1)}_{\downarrow} + \underbrace{(y_0 \cdot 2^1 - y_0 \cdot 2^0)}_{\downarrow} + y_{-1} \cdot 2^0 \\ &= (y_2 - y_3) \cdot 2^3 + (y_1 - y_2) \cdot 2^2 + (y_0 - y_1) \cdot 2^1 + (y_{-1} - y_0) \cdot 2^0 \end{aligned}$$

不失正确性——

$$2^{-4} \cdot [x^*y]_{\text{补}} = \left[ (y_2 - y_3) \cdot x \cdot 2^{-1} + (y_1 - y_2) \cdot x \cdot 2^{-2} + (y_0 - y_1) \cdot x \cdot 2^{-3} + (y_{-1} - y_0) \cdot x \cdot 2^{-4} \right]_{\text{补}}$$

$$= \left[ 2^{-1} (2^{-1} (2^{-1} (2^{-1} (y_{-1} - y_0) \cdot x) + (y_0 - y_1) \cdot x) + (y_1 - y_2) \cdot x) + (y_2 - y_3) \cdot x \right]_{\text{补}}$$


部分积公式： $[P_i]_{\text{补}} = [ 2^{-1} ([P_{i-1}]_{\text{补}} + (y_{i-1} - y_i) \cdot x) ]_{\text{补}}$

注意：这里的 $y_i$ 就是补码中的某一位！

即： $[P_{i-1}]_{\text{补}} + [\pm x]_{\text{补}}$ 后右移一位（算术右移）

符号与数值统一处理

# Booth's 算法实质

 

- | ◆ <b>y当前位<math>y_i</math></b> | <b>y右边位<math>y_{i-1}</math></b> | <b>操作</b> | <b>Example</b>      |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 1                             | 0                               | 减被乘数x     | 000111 <u>1</u> 000 |
| 1                             | 1                               | 加0 (不操作)  | 00011 <u>1</u> 1000 |
| 0                             | 1                               | 加被乘数x     | 00 <u>0</u> 1111000 |
| 0                             | 0                               | 加0 (不操作)  | 0 <u>0</u> 01111000 |
- ◆ 在“1串”中，第一个1时做减法，最后一个1做加法，其余情况只要移位。
  - ◆ 最初提出这种想法是因为在Booth的机器上移位操作比加法更快！

同前面算法一样，将乘积寄存器右移一位。（这里是算术右移）

右移只是把位置空出来，最终从n位变为2n位空间，  
小数点位置依然默认是在最左边的，所以并非是把真值缩小



# 布斯算法举例

如果X是-8，那么  $[-X]_{\text{补}}$  就溢出了？：除了移位实现（快），也可以P前面加补充符号位（慢）

已知  $[X]_{\text{补}} = 1\ 101$ ， $[Y]_{\text{补}} = 0\ 110$ ，计算  $[X \times Y]_{\text{补}}$   $[-X]_{\text{补}} = 0011$

$X = -3$ ， $Y = 6$ ， $X \times Y = -18$ ， $[X \times Y]_{\text{补}}$  应等于  $11101110$  或结果溢出

P	Y	$y_{-1}$	说明
0000	0110 <u>0</u>		设 $y_{-1} = 0$ ， $[P_0]_{\text{补}} = 0$
		$\rightarrow 1$	$y_0 y_{-1} = 00$ ，P、Y 直接右移一位
0000	001 <u>1</u> 0		得 $[P_1]_{\text{补}}$
+0011			$y_1 y_0 = 10$ ， $+[-X]_{\text{补}}$
0011		$\rightarrow 1$	P、Y 同时右移一位
0001	100 <u>1</u> 1		得 $[P_2]_{\text{补}}$
		$\rightarrow 1$	$y_2 y_1 = 11$ ，P、Y 直接右移一位
0000	110 <u>0</u> 1		得 $[P_3]_{\text{补}}$
+1101			$y_3 y_2 = 01$ ， $+ [X]_{\text{补}}$
1101		$\rightarrow 1$	P、Y 同时右移一位
1110	1110 <u>0</u>		得 $[P_4]_{\text{补}}$

如何判断结果是否溢出？

高4位是否全为符号位！

验证：当  $X \times Y$  取8位时，结果  $-0010010B = -18$ ；取低4位时，结果溢出

# 补码两位乘法

◆ 补码两位乘可用布斯算法推导如下：

$$\begin{aligned}
 \bullet [P_{i+1}]_{\text{补}} &= 2^{-1} ([P_i]_{\text{补}} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\text{补}}) \\
 \bullet [P_{i+2}]_{\text{补}} &= 2^{-1} ([P_{i+1}]_{\text{补}} + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\text{补}}) \\
 &= 2^{-1} (2^{-1} ([P_i]_{\text{补}} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\text{补}}) + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\text{补}}) \\
 &= 2^{-2} ([P_i]_{\text{补}} + (y_{i-1} + y_i - 2y_{i+1}) [X]_{\text{补}})
 \end{aligned}$$

◆ 开始置附加位 $y_{-1}$ 为0，乘积寄存器最高位前面**添加一位附加符号位0**。

◆ 最终的乘积高位部分在乘积寄存器P中，低位部分在乘数寄存器Y中。

◆ 因为字长总是8的倍数，所以补码的位数 $n$ 应该是偶数，因此，总循环次数为 $n/2$ 。

$y_{i+1}$	$y_i$	$y_{i-1}$	操作(都要右移两位)	迭代公式
0	0	0	0	$2^{-2}[P_i]_{\text{补}}$
0	0	1	$+ [X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [X]_{\text{补}}\}$
0	1	0	$+ [X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [X]_{\text{补}}\}$
0	1	1	$+ 2[X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + 2[X]_{\text{补}}\}$
1	0	0	$+ 2[-X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + 2[-X]_{\text{补}}\}$
1	0	1	$+ [-X]_{\text{补}}$	$\}$
1	1	0	$+ [-X]_{\text{补}}$	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [-X]_{\text{补}}\}$
1	1	1	0	$2^{-2}\{[P_i]_{\text{补}} + [-X]_{\text{补}}\}$ $2^{-2}[P_i]_{\text{补}}$

# 补码两位乘法举例

- ◆ 已知  $[X]_{\text{补}} = 1\ 101$ ,  $[Y]_{\text{补}} = 0\ 110$ , 用补码两位乘法计算  $[X \times Y]_{\text{补}}$ 。
- ◆ 解:  $[-X]_{\text{补}} = 0\ 011$ , 用补码二位乘法计算  $[X \times Y]_{\text{补}}$  的过程如下。

$P_n$	P	Y	$y_{-1}$	说明
0	0 0 0 0	0 1 <u>1 0</u>	0	开始, 设 $y_{-1} = 0$ , $[P_0]_{\text{补}} = 0$
+ 0	0 1 1 0			$y_1 y_0 y_{-1} = 100$ , $+2[-X]_{\text{补}}$
<hr/>				
	0 0 1 1 0		$\rightarrow 2$	P和Y同时右移二位
	0 0 0 0 1	1 0 0 <u>1</u>	1	得 $[P_2]_{\text{补}}$
+ 1	1 0 1 0			$y_3 y_2 y_1 = 011$ , $+2[X]_{\text{补}}$
<hr/>				
	1 1 0 1 1		$\rightarrow 2$	P和Y同时右移二位
	1 1 1 1 0	1 1 1 0		得 $[P_4]_{\text{补}}$

因此  $[X \times Y]_{\text{补}} = 1110\ 1110$ , 与一位补码乘法 (布斯乘法) 所得结果相同, 但循环次数减少了一半。

验证:  $-3 \times 6 = -18$  (-10010B)

# 快速乘法器（不要求）

## ◆前面介绍的乘法部件的特点

- 通过一个ALU多次做“加/减+右移”来实现
  - 一位乘法：约 $n$ 次“加+右移”
  - 两位乘法：约 $n/2$ 次“加+右移”


所需时间随位数增多而加长，由时钟和控制电路控制

## ◆设计快速乘法部件的必要性

- 大约 $1/3$ 是乘法运算

## ◆快速乘法器的实现（由特定功能的组合逻辑单元构成）


- 流水线方式
- 硬件叠加方式（如：阵列乘法器）

 

# 流水线快速乘法器（不要求）



- ◆ 为乘数的每位提供一个n位加法器
- ◆ 每个加法器的两个输入端分别是：
  - 本次乘数对应的位与被乘数相与的结果（即：0或被乘数）
  - 上次部分积
- ◆ 每个加法器的输出分为两部分：
  - 和的最低有效位 (LSB) 作为本位乘积
  - 进位和高31位的和数组成一个32位数作为本次部分积

像流水一样，完全是串行，浪费加法器资源——但是，组合逻辑电路！无需控制器控制

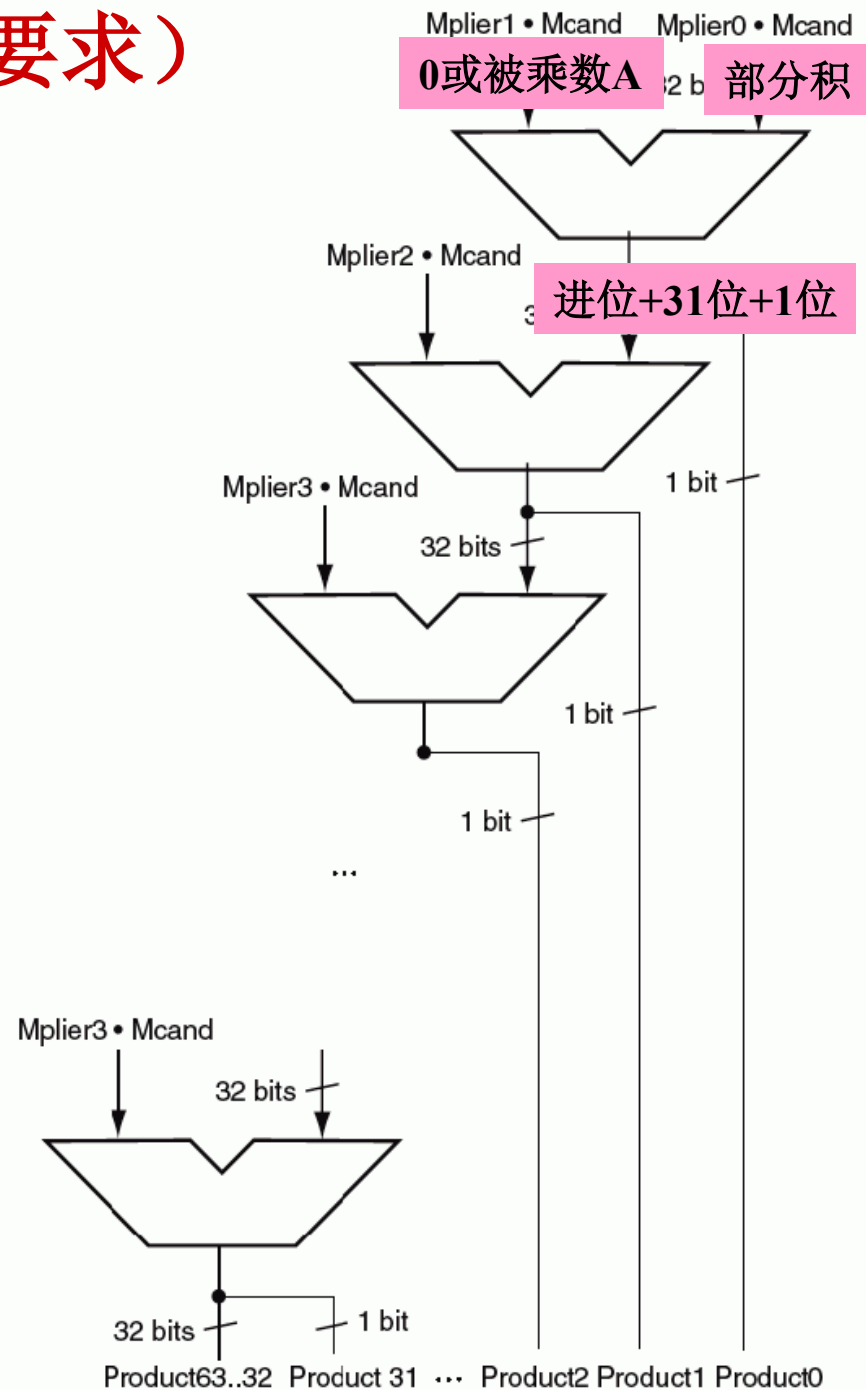

# CRA阵列乘法器（不要求）

## ◆ 阵列乘法器：“细胞”模块的阵列

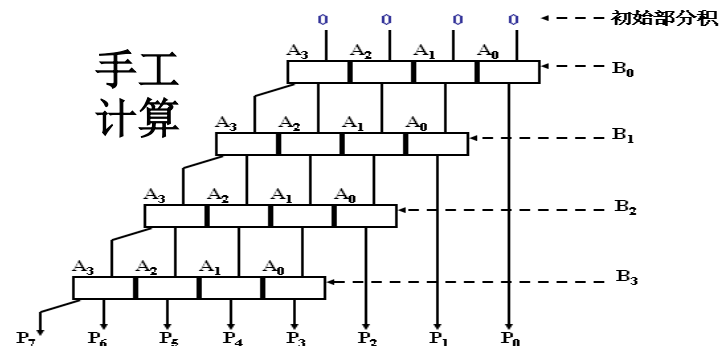 

速度仅取决于逻辑门和加法器的传输延迟

无符号阵列乘法器

增加符号处理电路、乘前及乘后求补电路，即可实现带符号数乘法器。


还可采用树形结构（如华莱士树）进行部分积求和，以加快速度

# 归纳：整数的乘运算

可用无符号乘来实现带符号乘。


$n$ 位  $\times$   $n$ 位，结果机器数可获得高 $n$ 位和低 $n$ 位。

高 $n$ 位可用来判断溢出，也可直接作为乘积的高位（肯定不溢出）。

 

如果：  
 $X_u = X_s$   
 $Y_u = Y_s$

 则：  
 $P_u = P_s$   
 $P_{uh} \neq P_{sh}$   
不一定等于



小写字母都是真值(下页ppt)，大写字母都是机器数

u代表unsigned，s代表signed

# 整数的乘运算（溢出判断）

- ◆ **如果结果仅保留低n位， $X \times Y$ 的高n位可以用来判断溢出，规则如下：**
  - **无符号：**若高n位全0，则不溢出，否则溢出
  - **带符号：**若高n位全0或全1且等于低n位的最高位，则不溢出。

运算	x	X	y	Y	$x \times y$	$X \times Y$	p	P	溢出否
无符号乘	6	0110	10	1010	60	0011 1100	12	1100	溢出
带符号乘	6	0110	-6	1010	-36	1101 1100	-4	1100	溢出
无符号乘	8	1000	2	0010	16	0001 0000	0	0000	溢出
带符号乘	-8	1000	2	0010	-16	1111 0000	0	0000	溢出
无符号乘	13	1101	14	1110	182	1011 0110	6	0110	溢出
带符号乘	-3	1101	-2	1110	6	<u>0000 0110</u>	6	0110	不溢出
无符号乘	2	0010	12	1100	24	0001 1000	8	1000	溢出
带符号乘	2	0010	-4	1100	-8	<u>1111 1000</u>	-8	1000	不溢出



# 整数的乘运算（机器级语言层面）

- ◆ **机器指令**：分**无符号数乘指令**、**带符号整数乘指令**
- ◆ **硬件**可保留 $2n$ 位乘积，故有些指令的乘积为 $2n$ 位，可供软件使用
- ◆ 乘法指令的操作数长度为 $n$ ，而乘积长度为 $2n$ ，例如：

- IA-32中，  
累加器AL（16位时）  
——乘法指令的硬件实现时就进行溢出判断和标志生成  
一个源操作数隐含在AX（16位时）中。结果存放在AX（32位时）中。
- MIPS中，  
于两个32位寄存器中  
——编译后生成的指令序列：  
指令1: `mul r1, rs1, rs2`  
指令2: `mulh r2, rs1, rs2`  
指令3...: 判断r1和r2的内容情况  
指令x: 如果溢出就跳转。  
得到的64位乘积置于Hi寄存器中的每一位是否溢出。
- RISC-V中，用“`mul rd, rs1, rs2`”获得低32位乘积并存入结果寄存器rd中；`mulh`、`mulhu`指令分别将两个乘数同时按带符号整数、同时按无符号整数相乘后，得到的高32位乘积存入rd中

**乘法指令可生成溢出标志，编译器可使用 $2n$ 位乘积来判断是否溢出！**

**高级语言程序也可以增加防止溢出的代码。（如果都不做，可能出严重错误）**

# 整数的乘运算（高级语言程序层面）

在计算机内部，一定有 $x^2 \geq 0$ 吗？

若 $x$ 是带符号整数，则不一定！

如 $x$ 是浮点数，则一定！

例如，当  $n=4$  时,  $5^2 = -7 < 0$  !

$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0101 \\ \hline 0101 \\ + 0101 \\ \hline 0001\underline{1001} \end{array}$$

结果溢出

只取低4位，值为-111B=-7

```
int imul_overflow(int x, int y)
```

```
{//判断是否溢出
```

```
    return x*y/y != x
```

```
}
```

多进行一次除法运算，  
程序变慢！

注意：这里是针对【 $n$ 位 与  $n$ 位相乘，结果保留 $n$ 位】的情况。

# 思考（自学）

在字长为32位的计算机上，某C函数原型声明为：

```
int imul_overflow(int x, int y);
```

该函数用于对两个int型变量x和y的乘积（也是int类型）判断是否溢出，若溢出则返回非0，否则返回0。请完成下列任务或回答下列问题。

**（1）两个n位无符号数（带符号整数）相乘的溢出判断规则各是什么？**

**无符号整数相乘：若乘积的高n位为非0，则溢出。**

**带符号整数相乘：若乘积高n位的每一位都相同，且都等于乘积低n位的符号，则不溢出，否则溢出。**

**（2）已知入口参数x、y分别在寄存器a0、a1中，返回值在a0中，写出实现imul\_overflow函数功能的RISC-V汇编指令序列，并给出注解。（编译器中判断溢出的代码，学完第7章再做）**

**（3）使用64位整型（long long）变量来编写imul\_overflow函数的C代码或描述实现思想。**

# 思考（自学）

## (2) RISC-V汇编指令序列

实现该功能的汇编指令序列不唯一。

某实现方案下的汇编指令序列如下：

<code>mul</code>	<code>t0, a0, a1</code>	<code># x*y的低32位在t0中</code>
<code>mulh</code>	<code>a0, a0, a1</code>	<code># x*y的高32位在a0中</code>
<code>srai</code>	<code>t0, t0, 31</code>	<code># 乘积的低32位算术右移31位</code>
<code>xor</code>	<code>a0, a0, t0</code>	<code># 按位异或，若结果为0，表示不溢出</code>

# 思考（自学）

## (3) 采用long long型变量实现的C程序

将x\*y的结果保存在long long型变量中，得到64位乘积，然后把64位乘积强制转换为32位，再符号扩展成64位，和原来真正的64位乘积相比，若不相等则溢出。

```
int imul_overflow(int x, int y)
{
    long long prod_64 = (long long) x*y;
    return prod_64 != (int) prod_64;
}
```

例如：x=-4,y=6, 位数n=4  
则prod\_8=1110 1000  
截断后为1000  
重新扩展为1111 1000