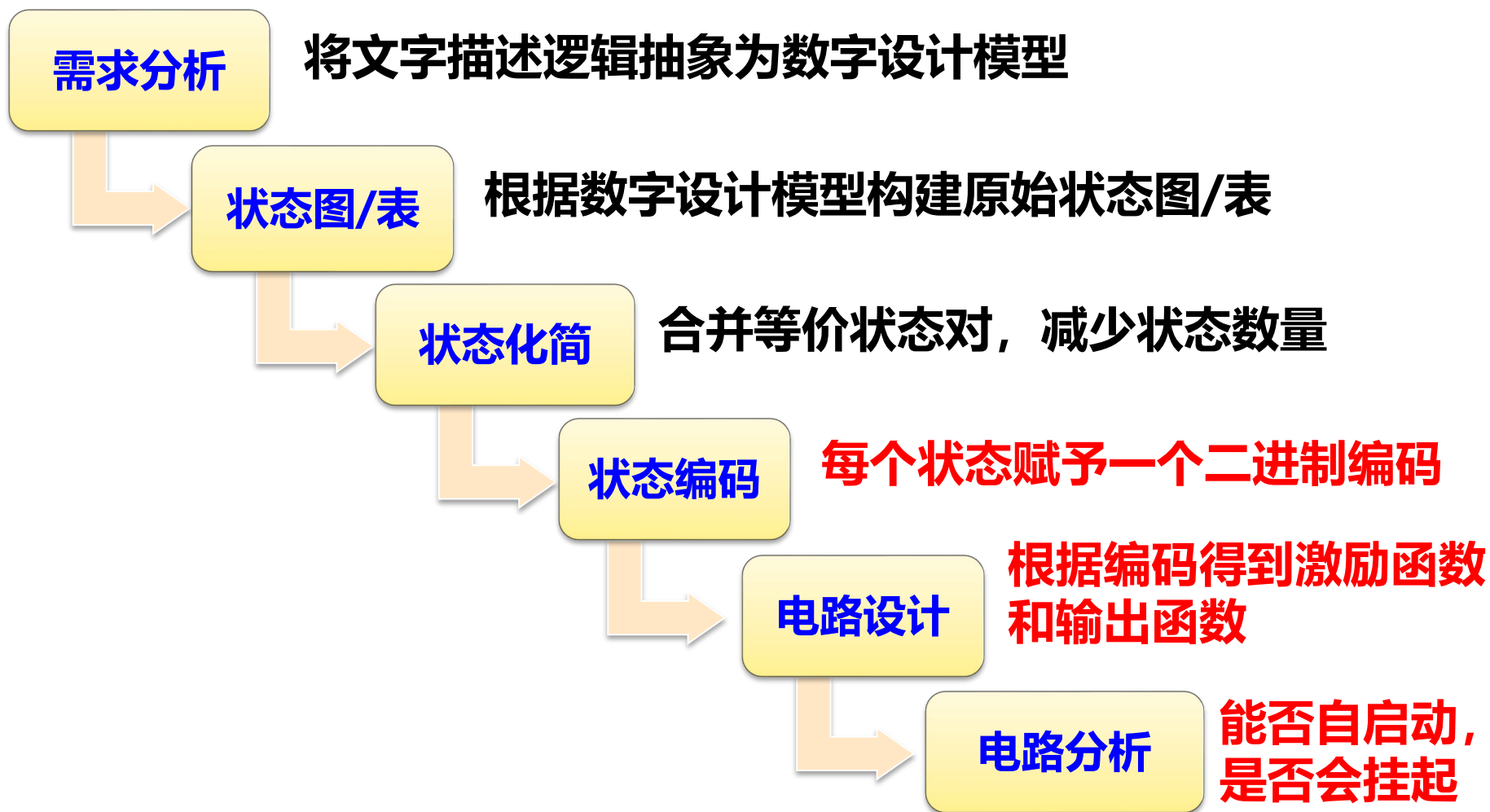


第三讲 同步时序逻辑设计

- ◆同步时序逻辑设计步骤
- ◆状态图/状态表设计
- ◆状态化简和状态编码
- ◆电路设计和分析


3.1 同步时序逻辑设计步骤



3.2 需求分析

例：检测一连串0/1输入序列中是否出现“101”

1位输入端X；
1位输出端Z。

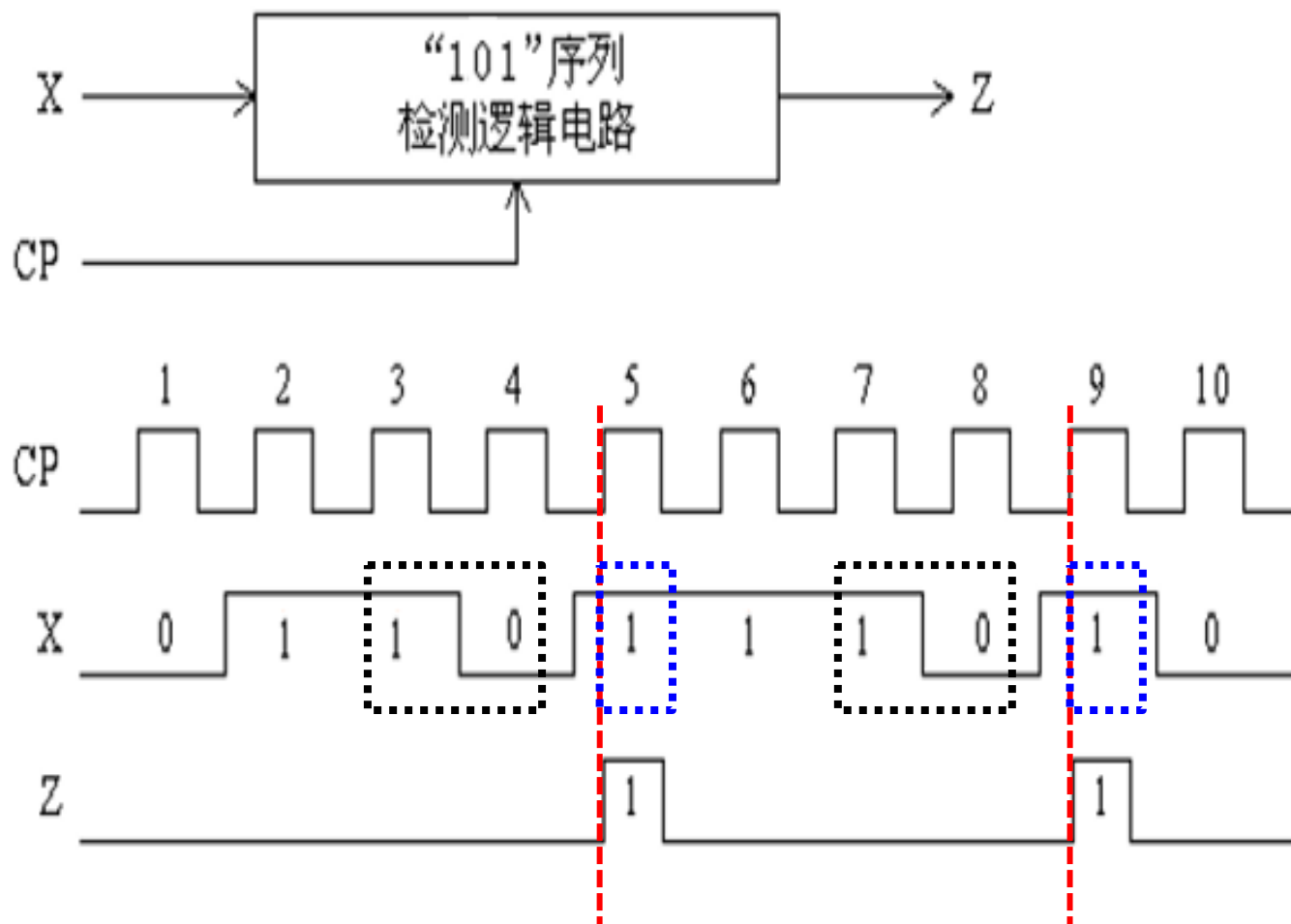

CP脉冲到来时，
根据当前X的值，
确定输入序列中
是否出现“101”

若是，则输出Z
为1；否则Z为0。

3.2 状态图/状态表设计

2. 构建状态图/表：分析系统内部的状态转换关系


- I. 设定任一状态为电路初始状态；
- II. 从初始状态开始，分析每一个状态在不同输入作用下的**状态转移情况**和**输出取值**；
- III. 如果某状态下出现的输出响应（次态、输出）不能用已有状态表示，则产生**新的状态**；
- IV. 重复第II、III两步，直到不产生新状态为止。

S0: 初始状态，等待接收输入

S2: 接收到该序列中的10

S1: 接收到“101”序列中第一个1

S3: 接收到一个“101”序列

 


3.2 状态图/状态表设计

S0: 初始状态, 等待接收输入

S2: 接收到该序列中的10

S1: 接收到“101”序列中第一个1

S3: 接收到一个“101”序列

 

状态表

现态S	S*/Z	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S3/ 1
S3	S2/0	S1/0

2. 构建状态图/表

- 根据状态图构建状态表

X: 输入数据; Z: 检测结果

S: 当前状态; S*: 次态


3.2 状态图/状态表设计

- 构建状态图/表时，状态转移需满足下列两个条件。

互斥性：从每个状态出发的所有状态转换路径上的转换条件都是互斥的，如本例中，转移条件分别是 $X=0$ 和 $X=1$ ，互斥。

完备性：从每个状态出发的所有状态转换路径上的转移表达式的**逻辑或等于1**（逻辑真）。如 $X=0$ 和 $X=1$ ， $0+1=1$ 。

 - 在状态图中，也可以使用逻辑表达式来表示转移条件。本例中，可以使用 X 和 \bar{X} 分别表示输入 $X=1$ 和 $X=0$ 。



3.3a 状态化简

- 合并等价状态，以得到更加精简的状态表
- 两个状态等价指在所有输入组合下，它们的输出相同且次态相同或次态等价

状态表

现态S	S*/Z	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S3/1
S3	S2/0	S1/0

S1和S3构成等价类，可合并化简后，有3个状态

现态S	S*/Z	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S1/1

- 等价关系具有传递性
 - 例如，若状态A和B等价，同时B和C等价，则A和C也等价。状态A、B和C属于一个等价类，可以合并为一个状态。

3.3b 状态编码

- 对状态表中每个状态赋予**唯一**的二进制编码，也称状态赋值
- 寻找**最优编码方案**是一个非常复杂的问题
- 通常在具体设计时采用**相邻法**寻求**较优编码方案**：
 - 准则1：若两个状态的**次态相同**，则其对应编码应尽量相邻
 - 准则2：**同一个现态**的各个次态其编码应尽量相邻
 - 准则3：若两个现态的**输出相同**，则它们的编码应尽量相邻

根据准则1：S0和S2可相邻

根据准则2：S0和S1、S1和S2可相邻

根据准则3：S0和S1可相邻

根据不同的取舍可得到不同编码方案

若S0和S1、S1和S2相邻，则编码方案为：
S0:00, S1:01, S2:11

若S0和S2、S0和S1相邻，则编码方案为：
S0:00, S1:01, S2:10

现态S	S*/Z	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S1/1

3.4 电路设计 (次态函数, 输出函数)

◆ 在选定的状态编码方案基础上进行电路设计

若编码方案S0:00, S1:01, S2:11

生成状态转移表 (下表是简化的)

现态S	S*/Z	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S1/1

Y1Y0	Y1*Y0*/Z	
	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	01/1

- 根据状态转移表, 推导次态逻辑函数和输出逻辑函数
- 次态函数/次态方程为:

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + X \cdot (\overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + \overline{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot Y0)$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot \overline{Y1} + X \cdot Y0$$

$$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X + Y1$$

3.4 电路设计 (函数化简)

采用代数法化简

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + X \cdot (\overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + \overline{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot Y0)$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + X \cdot \overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + X \cdot \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot Y0$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot X + X \cdot \overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + X \cdot \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot Y0 + X \cdot \overline{Y1} \cdot Y0$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot \overline{Y1} + X \cdot Y0$$

Y1Y0	Y1*Y0*/Z	
	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	01/1
10	00/0	01/1

将无关项编码 $Y1Y0=10$ 引入化简, 则

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + X \cdot (\overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + \overline{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot Y0 + Y1 \cdot \overline{Y0})$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + X \cdot \overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + X \cdot \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot \overline{Y0}$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot X + X \cdot \overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + X \cdot \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot Y0 + X \cdot \overline{Y1} \cdot Y0$$

$$+ X \cdot Y1 \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot \overline{Y0} + X \cdot \overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + X \cdot Y1 \cdot \overline{Y0}$$




$$= \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot \overline{Y1} + X \cdot Y0 + X \cdot Y1 + X \cdot \overline{Y0}$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X + Y1 \cdot \overline{Y0} \cdot X = Y1 \cdot X$$

3.4 电路设计 (函数化简)

利用卡诺图化简

   

状态转移表

Y1	Y0	X	Y1*Y0*Z		
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	d	d	d
1	0	1	d	d	d
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

3.4 电路设计（确定元件，画电路图）

◆根据次态函数和选择的状态记忆单元（触发器），推导出激励函数


• 假设采用D触发器，其特征方程 $Q^* = D$ ，则：

$$D1 = Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$D0 = Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

◆ 输出函数为： $Z = Y1 \cdot X$

要基于Q和激励函数，计算出新状态，传给D

 

Q一直稳定输出，代表的是当前状态

要基于Q和输入X，用输出函数计算出输出Z

需要几个D触发器呢？

回顾第10次课







- ◆ **锁存器**：用**输入信号电平** 驱动双稳态元件变为 输入信号指定的状态（0或1）
- ◆ **触发器**：由**时钟信号边沿** 驱动双稳态元件变为 输入信号指定的状态（0或1）
- ◆ 状态改变所需的时间：**锁存（触发）延迟**

- ◆ **SR锁存器**（输入S和R决定Q），**D锁存器**（输入D决定Q，C电平控制）

- ◆ **D触发器**（输入D决定Q，时钟边沿控制）：
 - Clk-to-Q, setup, hold**
 - 带使能，带预置**
- ◆ **T触发器**（每个时钟边沿到来时，输出反转）

- ◆ **时序逻辑电路的设计**：
 - 状态图，**状态化简**，状态编码（若干规则）
 - 状态转移表（若干真值表），**逻辑表达式（函数）化简**

回顾第10次课 (续)

      

次态方程

激励方程

输出方程


$$Z = Y1 \cdot X$$

$$D1 = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

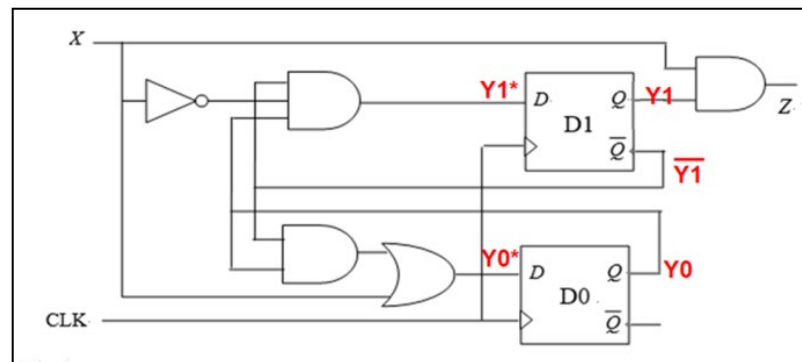

3.4 电路设计（确定元件，画电路图）

◆根据次态函数和选择的状态记忆单元（触发器），推导出激励函数

• 假设采用D触发器，其特征方程 $Q^* = D$ ，则：


$$D1 = Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$D0 = Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

◆ 输出函数为： $Z = Y1 \cdot X$

◆根据激励函数和输出函数，画出逻辑电路图

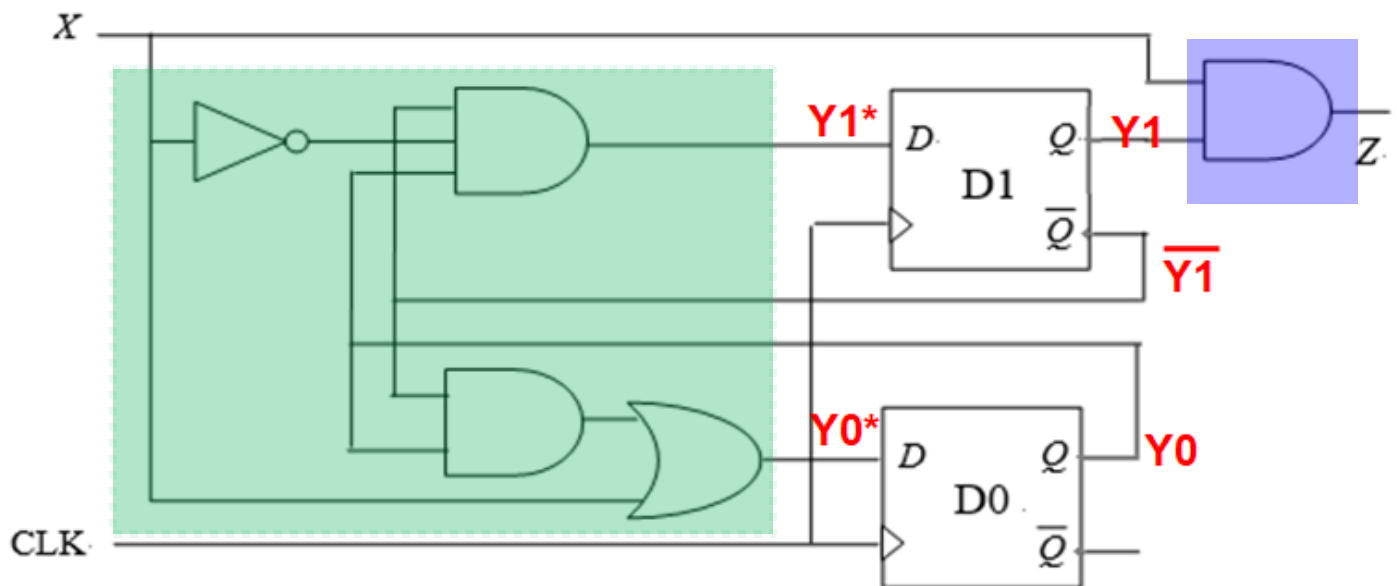- (1) 触发器存储着旧状态 $Y0$ ， $Y1$
- (2) 结合输入的 X ，激励模块和输出模块计算出新状态和输出结果
- (3) 新状态存入触发器，回到 (1)



3.4 电路设计后的分析（未用状态分析）

◆ 电路分析：包括未用状态分析和电路定时分析等

- 通常编码空间比状态

如前述例子中，编码(

- 若电路加电后进入未
而无法进入工作状态

如果初始是未用状态，经过几个时钟能够进入工作状态，但进入的状态是错的（比如才输入一个1，就进入了连续输入两个1才应该进入的状态），那么就会导致后续输出错误。一般也会归入不能自启动的情况。

- 若时序逻辑电路中的触发器具有预置功能，则可以通过**预置处理**，使电路进入正常的初始工作状态，从而避免“挂起”
- **可利用未用状态的无关项进行化简**。但需对未用状态进行分析，以判定电路进入未用状态时能否在**有限个时钟周期后进入工作状态**。若能，**且没有错误输出**，则称电路为具有“**自启动**”能力；若不能或有错误输出，则需调整电路设计

分析要点：使用未用状态化简后，能否“自启动”而不会发生“挂起”

3.4 电路分析（未用状态分析）

Y1Y0	Y1*Y0*/Z	
	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	01/1
10	00/0	01/1

◆未用状态分析举例

- 对于前述例子，利用未用状态10作为无关项化简后，得到：

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Z = Y1 \cdot X$$

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X$$

最终得到的函数

- 当处于未用状态 $Y1Y0=10$ 时，根据上述逻辑表达式，可知：

若输入 $X=0$ ，则次态=00，输出 $Z=0$

若输入 $X=1$ ，则次态=01，输出 $Z=1$

- 分析是否具有“自启动”能力

经过1个时钟周期就能进入正常工作状态，但是，当输入 $X=1$ 时，输出 $Z=1$ ，是错误输出，需调整输出模块的设计


- 重新设计逻辑电路中的输出模块（调整为化简前的表达式）

$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X$ 在未用状态10时，若输入 $X=1$ 时，则输出 $Z=0$ 。此时，不会发生误输出

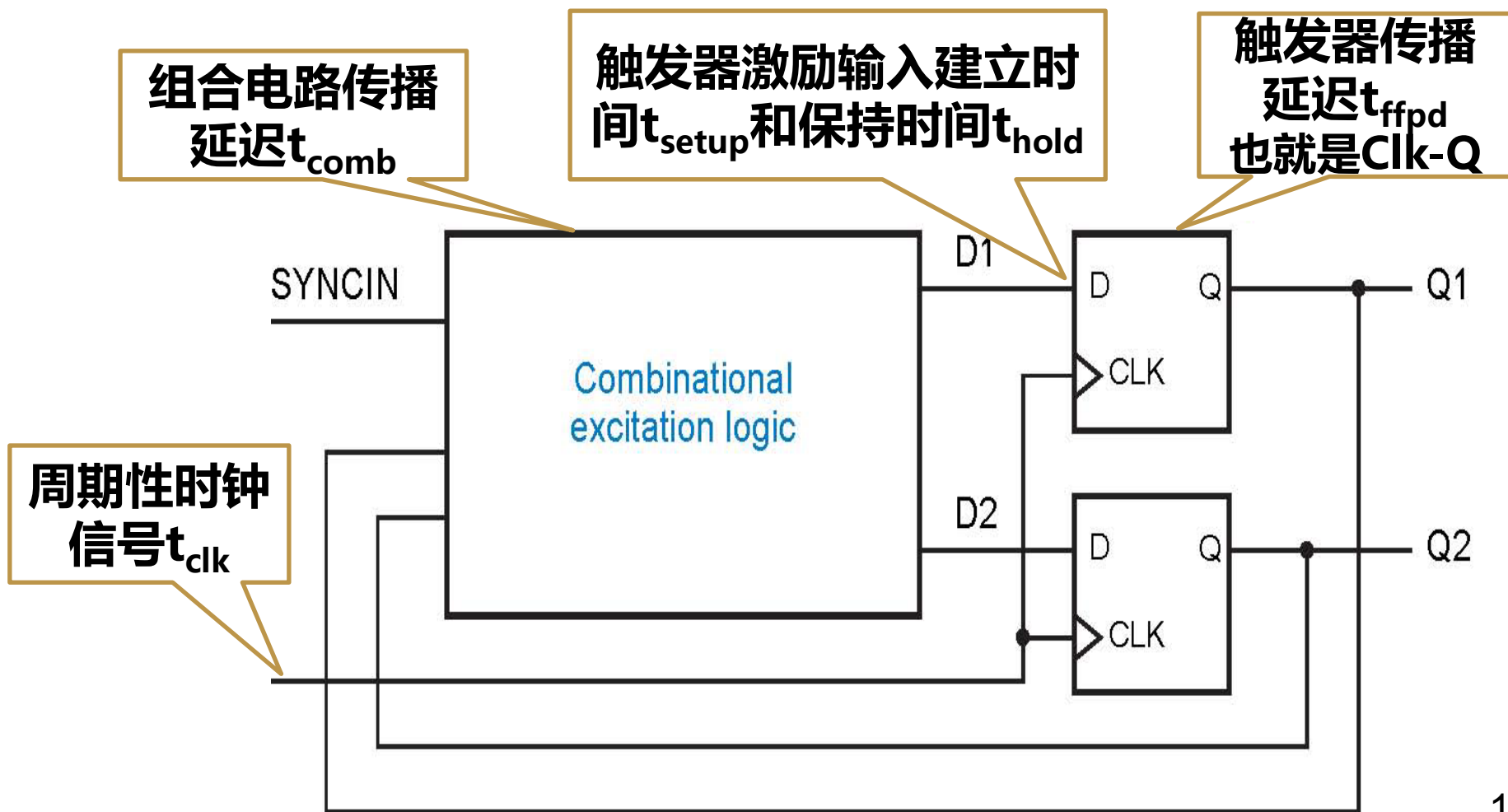
3.4 电路分析（定时分析）

◆ 时序逻辑电路定时分析

- 电路的**工作频率**与组合逻辑电路传输延迟、触发器建立和保持时间、触发器传输延迟等密切相关。



3.4 电路分析 (定时分析)

 


第二个时钟周期到来之前，
目前处在第一个时钟周期里，
X1会最先有效稳定送达，

然后，触发器Q端经过clk-Q延迟之后，变成初始值**Q0**（可以预置）

——过了次态运算逻辑延迟之后，基于**Q0**和**X1**，算出了**Q1**，并到达触发器D端
（第二个时钟周期到来之前，这个D端必须保持稳定超过**setup**时间）

——过了输出运算延迟之后，基于**Q0**和**X1**完成了**Z1**的计算，且该结果不影响其它过程，所以这个延迟只要小于时钟周期就行了，与次态计算无关

3.4 电路分析 (定时分析)

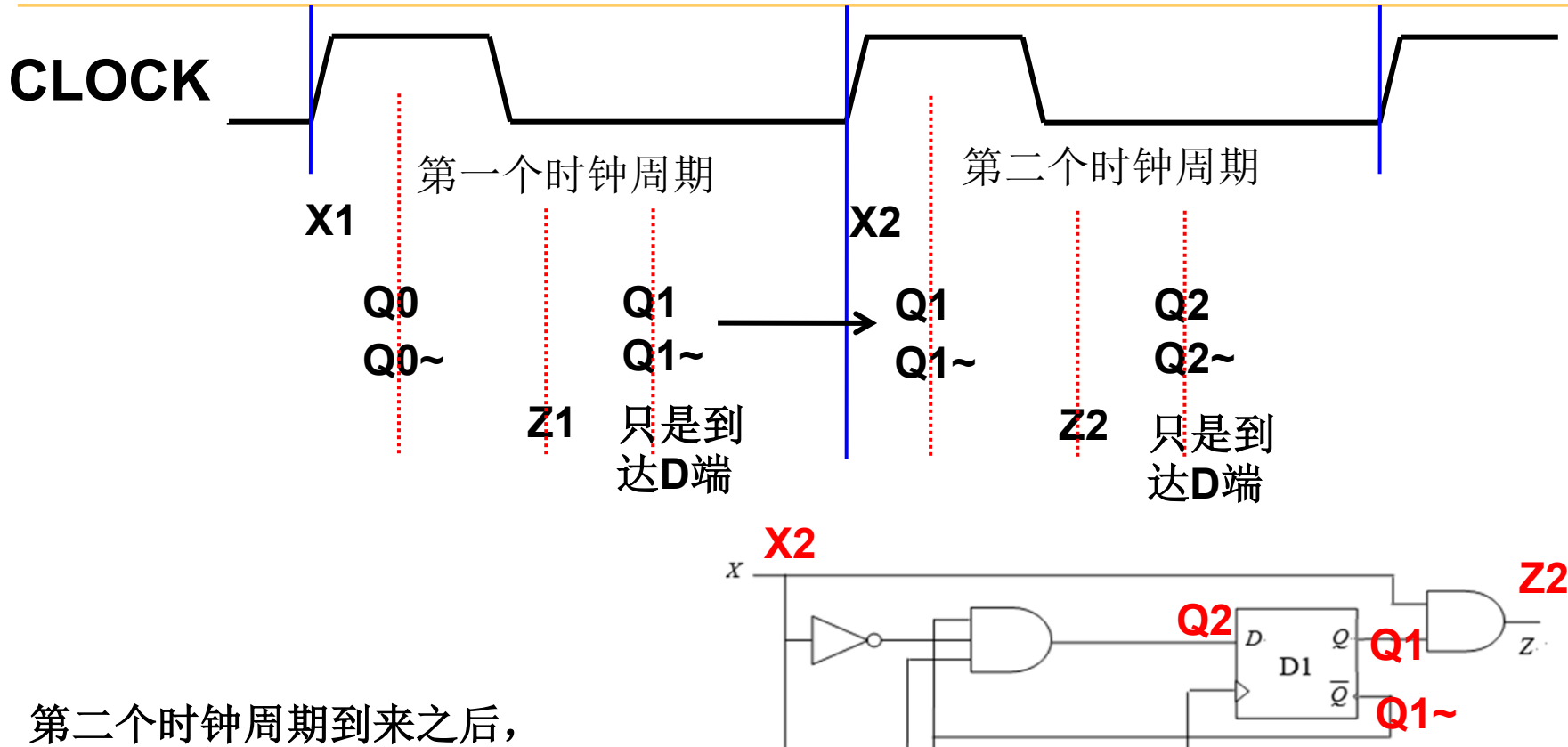

第二个时钟周期到来之后，**X2**会最先有效稳定送达，


算出的**Q1**保持不变，稳定在触发器的**D**端（hold时间）

然后，触发器**Q**端经过**clk-Q**延迟之后，变成**Q1**

——过了次态运算逻辑延迟之后，基于**Q1**和**X2**，算出了**Q2**，并到达触发器**D**端
（第3个时钟周期到来之前，这个**D**端必须保持稳定超过**setup**时间）

——过了输出运算延迟之后，基于**Q1**和**X2**完成了**Z2**的计算

3.4 电路分析 (定时分析)

 

时间容限指为保证电路正常工作某信号定时所允许的时间范围，都大于0

3.4 电路分析（定时分析）

◆ 建立时间容限 = $t_{\text{clk}} - t_{\text{ffpd(max)}} - t_{\text{comb(max)}} - t_{\text{setup}}$, > 0

◆ 保持时间容限 = $t_{\text{ffpd(min)}} + t_{\text{comb(min)}} - t_{\text{hold}}$, > 0

因此，得到**时序约束关系**：

$$(1) t_{\text{clk}} > t_{\text{ffpd(max)}} + t_{\text{comb(max)}} + t_{\text{setup}}$$

时钟周期不能小于这个值，
但也不需要大过很多

为使触发器正常工作，必须保证时钟周期 t_{clk} 不能小于触发器锁存延迟 t_{ffpd} 加次态信号经过激励逻辑延迟 t_{comb} 加触发器的建立时间 t_{setup} 。

$$(2) t_{\text{hold}} < t_{\text{ffpd(min)}} + t_{\text{comb(min)}}$$

为使触发器正常工作，必须保证外部激励信号在时钟有效边沿到来后的保持时间 t_{hold} 内能保持稳定不变。这就要求次态信号不能反馈太快。

第四讲 典型时序逻辑部件设计

- ◆计数器
- ◆寄存器和寄存器堆
- ◆移位寄存器


4.1 计数器

- ◆ 计数器是一种对外部信号进行总数统计的时序逻辑元件
- ◆ 一般从0开始计数，在达到最大计数值时输出一次计数完成信号，并重新开始计数
- ◆ 最大计数值为计数器的模
- ◆ 计数器的分类
 - 按时钟定时的使用方式：同步、异步
 - 按计数方式：加法、减法、可逆
 - 按编码方式：二进制、十进制BCD码、循环码
 - 按进位方式：行波（串行）进位、并行进位

4.1 计数器——异步行波加法计数器

- 用T 触发器实现（上升沿触发），激励输入串行传递，每个时钟周期传递一次。


Q_{i+1} 总是在 Q_i 由1变0时开始改变

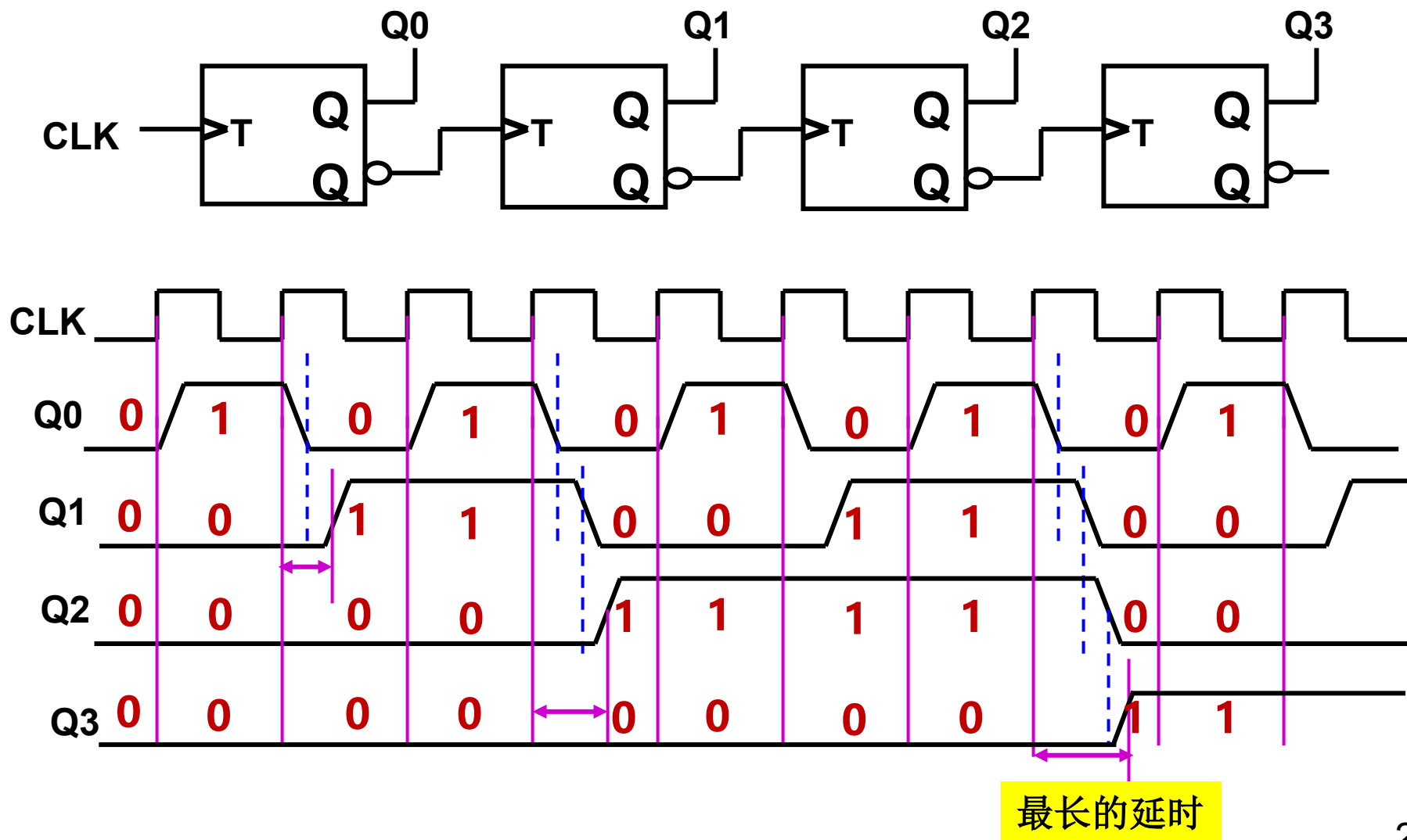

4.1 计数器——异步行波加法计数器

 Q0每个时钟转1次, **Q1**每2个转1次,
Q2每4个转1次, **Q3**每8个转1次


- **$Q_3Q_2Q_1Q_0$** 转换过程为 (注意: 最高位为 **Q_3**)
0000→**0001**→**0010**→**0011**→**0100**→
0101→**0110**→ →**1111**



当编码为**1111**时, 下个时钟到达后, 经过**最长的延时** (4个锁存延迟), 又回到编码**0000**

 4.1 计数器——同步并行加法计数器

- 所有触发器共用同一个时钟信号，
- 在时钟信号边沿到达后，所有触发器的输出同时发生变化。
- 带使能端EN的T触发器，上升沿触发



每个 Q_i 一定会变化吗?


——不一定。也不应该每次都变化：用EN信号（低位Q和CntEN相与的结果）来控制

4.1 计数器——同步并行加法计数器

- 计数器的状态编码 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 从0000开始，转换过程为
 $0000 \rightarrow 0001 \rightarrow 0010 \rightarrow \dots \rightarrow 1101 \rightarrow 1110 \rightarrow 1111$


CntEn有效时，每个时钟 Q_0 都会发生状态改变；

 对于 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 ，
只有在其**所有低位状态都是1**的情况下，
下个时钟边沿到来后
才会发生状态反转。




当编码为1111时，只要经过一个与门+锁存延时，就可回到编码0000，比行波（串行）加法计数器快

4.1 计数器 ◆ 二进制异步行波减法计数器

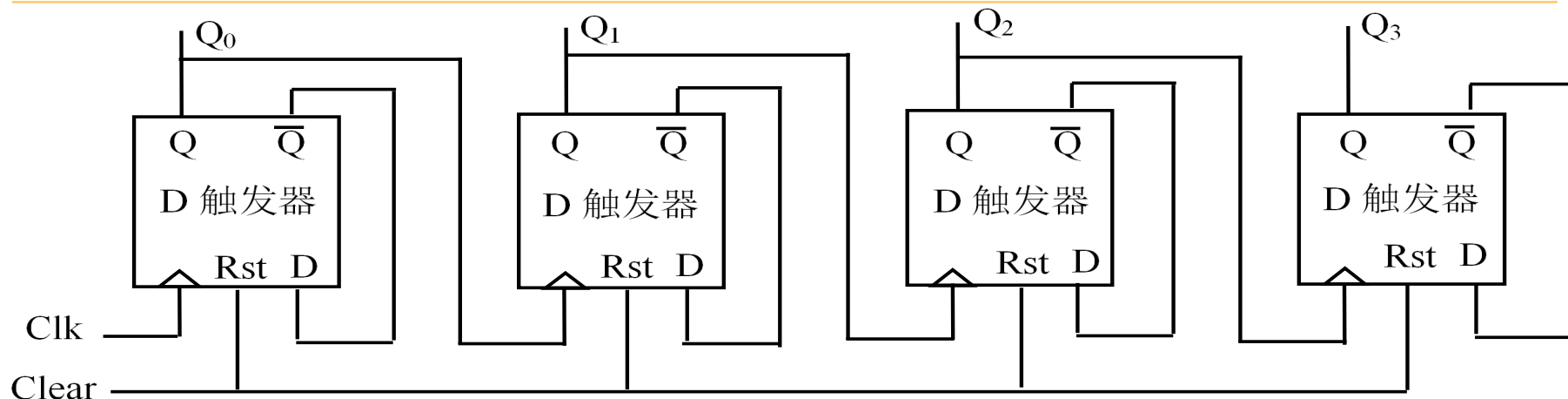

Q_{i+1} 总是在 Q_i 由0变1时 (上升沿) 发生改变



Clear清0, 初态为0000

 

Q_0 每个时钟转1次, Q_1 每2个转1次, Q_2 每4个转1次, Q_3 每8个转1次

4.2 寄存器

- ◆ 寄存器是用来暂存信息的逻辑部件
- ◆ 寄存器可直接由若干个触发器组成

 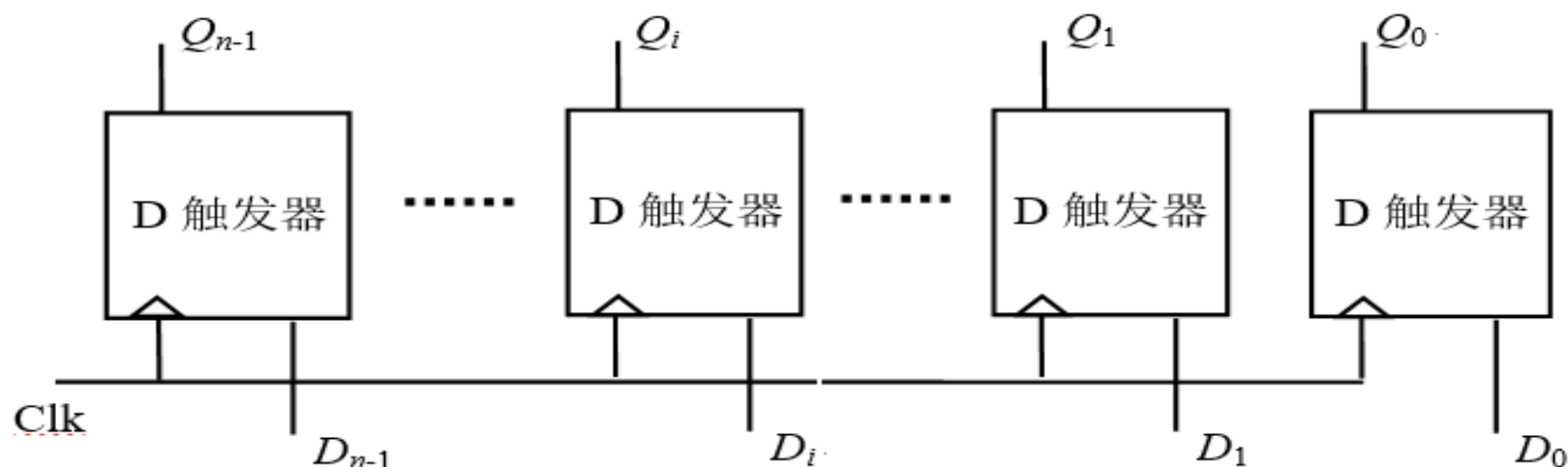


每个时钟到来，存放内容都会改变吗？
——不一定。
——可以加使能端，或者让D输入不变

4.2 寄存器

◆ 寄存器通过三态门和总线互连

任何时刻至多只能一个Rout有效

 

寄存器是一种时序逻辑电路，但只包含存储电路

在没有新的**CLK**脉冲来之前，寄存器一定能保存原有内容不变

附加一些控制电路就能够实现：置零、保持（**CLK**信号到达时触发器不随**D**端的输入信号而改变状态，保持原来的状态不变）等功能。


接收数据时所有各位信息都是同时输入的，而且触发器中的数据是并行地出现在输出端的。

4.2 寄存器堆


- ◆ 寄存器堆(**Register File**): CPU内部用于暂存指令执行过程中的中间数据, 也称**通用寄存器组**(General Purpose Register set, **GPRs**)
- ◆ 由许多寄存器组成, 每个寄存器有一个编号, CPU可对指定编号的寄存器进行读写

寄存器堆中共有 2^k 个寄存器, 每个寄存器位数为 n , RA和RB分别是读口1和读口2的寄存器编号, RW是写口的寄存器编号

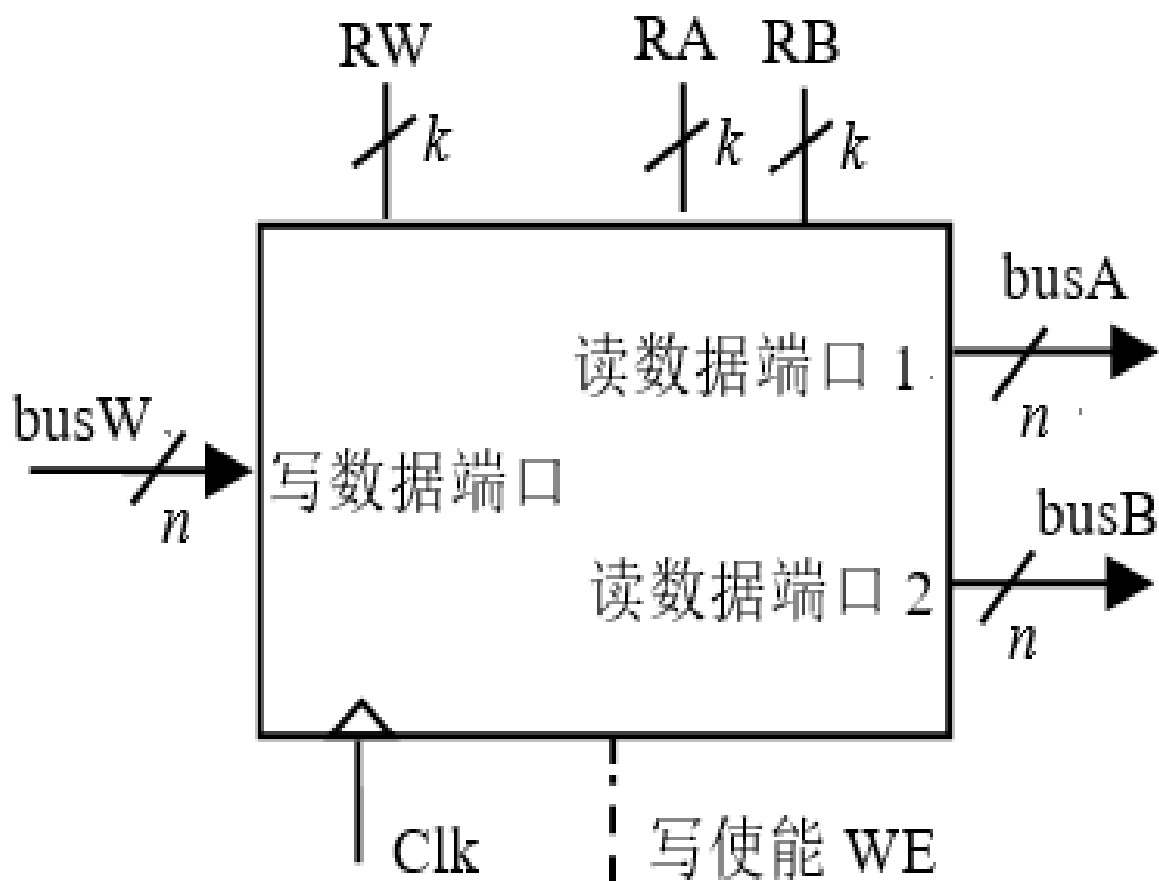读操作属于组合逻辑操作;
写操作属于时序逻辑操作,
需要时钟信号Clk和写使能信号WE的控制



4.2 寄存器堆内部结构

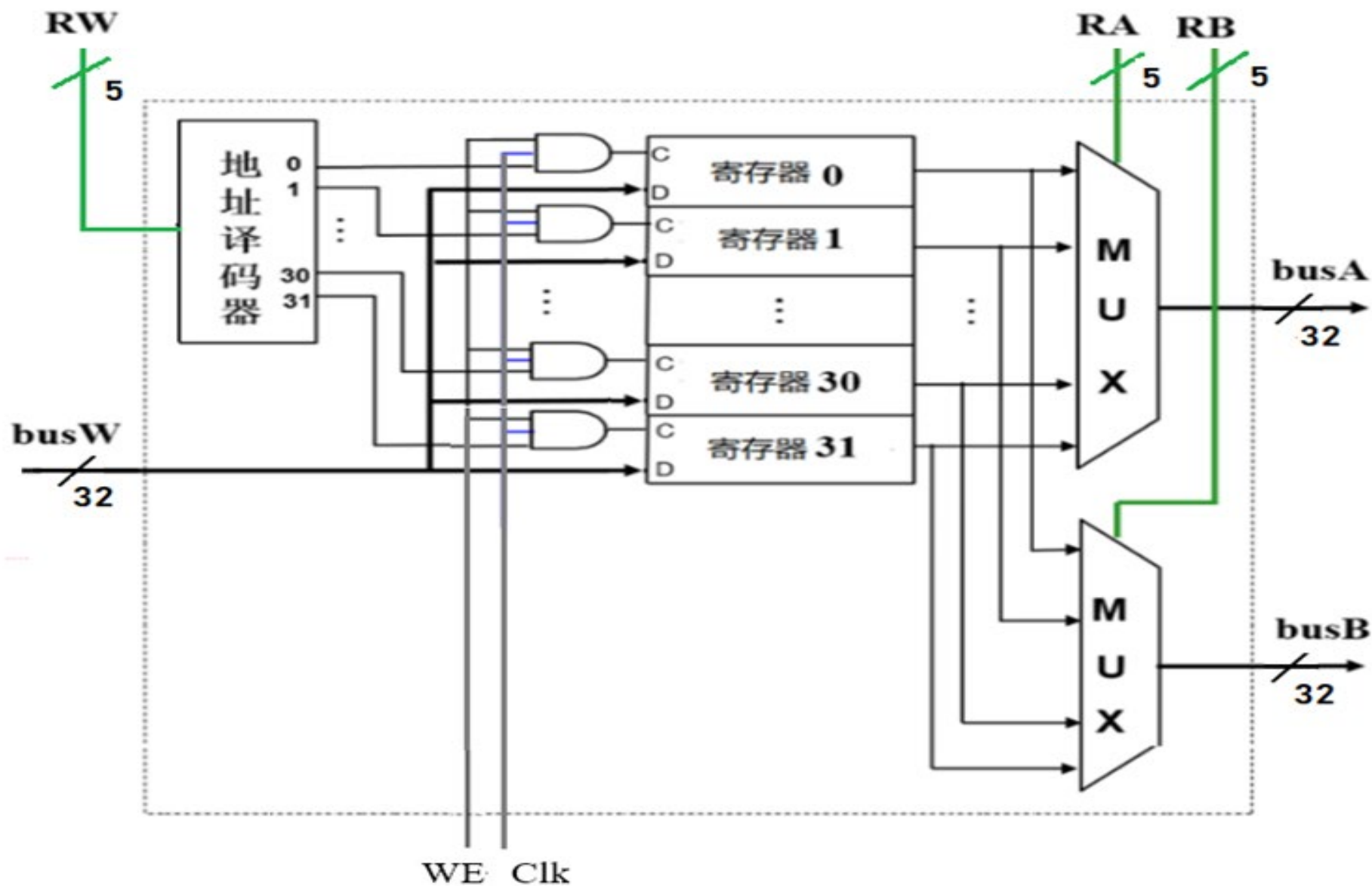


4.3 移位寄存器

◆ 移位寄存器

- 能够实现暂存信息的左移或右移功能，通常由时钟信号控制

例如：4个D触发器可构成一个右移寄存器

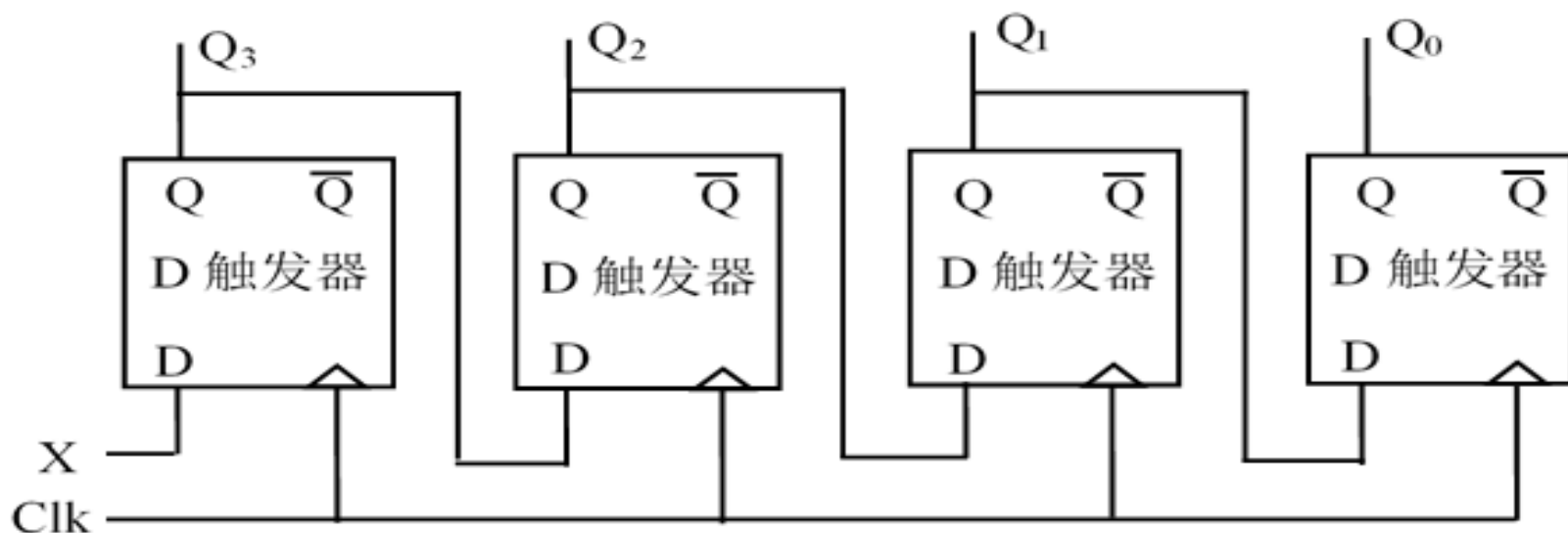

假设初始状态编码 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ ， X 输入为序列10011011


则 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的输出编码依次为：0000、1000、0100、0010、1001、1100、0110、1011、1101

4.3 移位寄存器

◆ 4位通用移位寄存器，如74X194

- 具有数据左移、数据右移、数据保持和数据载入功能
- 用CLR, S1, S0这三个信号的排列组合来表示不同功能

SHRG4U

 

Function	Inputs			Next state			
	CLR	S1	S0	QA*	QB*	QC*	QD*
Clear	1	x	x	0	0	0	0
Hold	0	0	0	QA	QB	QC	QD
Shift right	0	0	1	RIN	QA	QB	QC
Shift left	0	1	0	QB	QC	QD	LIN
Load	0	1	1	A	B	C	D

左移从QD移到QA向下移 ↓ 右移从QA移到QD向上移 ↑

4.3 移位寄存


◆ 4位通用移位寄存器结构图

$S1S0=00$: 保持

$S1S0=01$: 上(右)移


$S1S0=10$: 下(左)移

$S1S0=11$: 加载

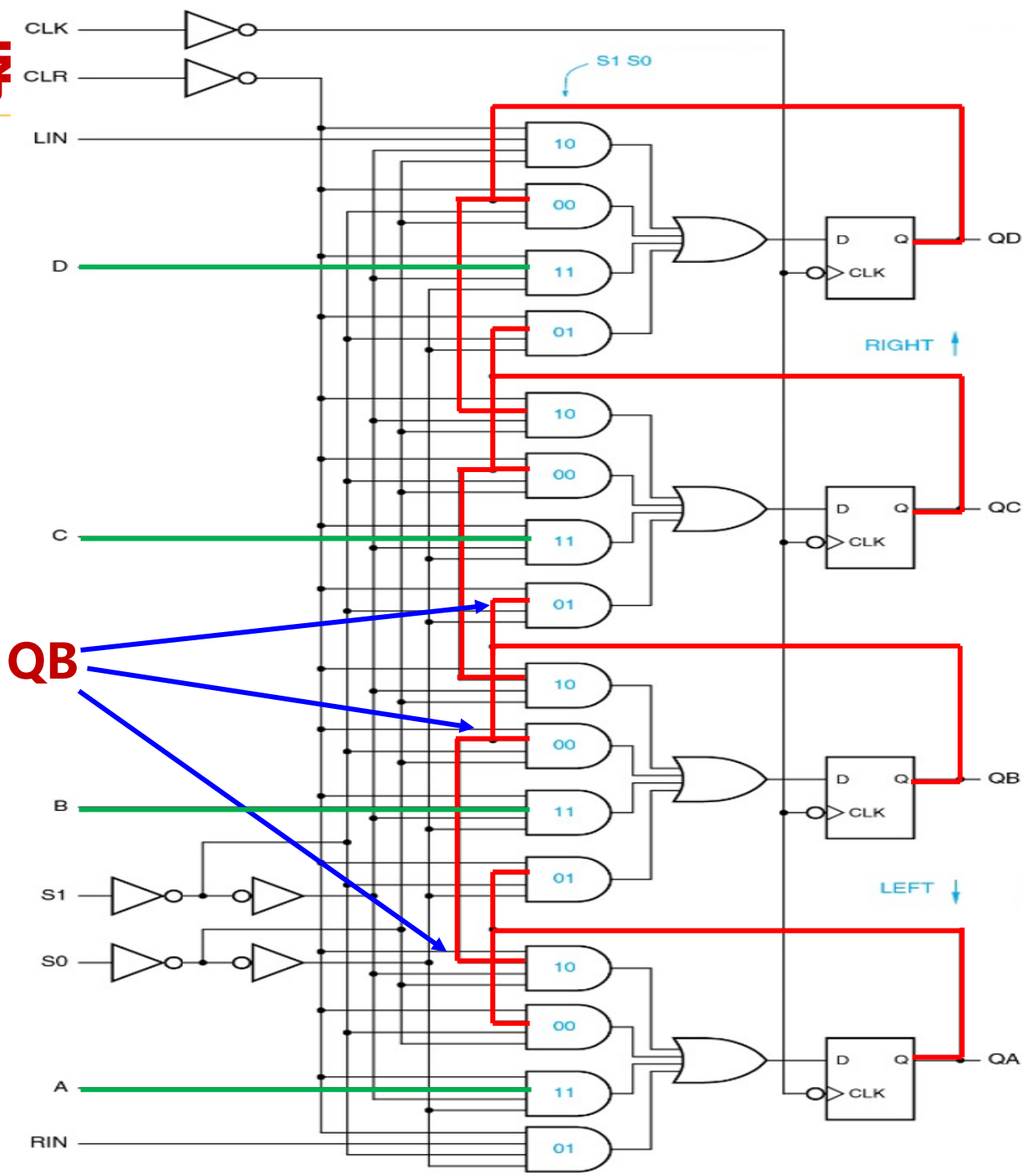

4.3 桶形移位器（无寄存功能）

- ◆ 一次移动多位。组合逻辑电路，采用大量多路选择器实现

 

Function Table for 4-Bit Barrel Shifter

Select		Output				Operation
S ₁	S ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀	
0	0	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	No rotation
0	1	D ₂	D ₁	D ₀	D ₃	Rotate one position
1	0	D ₁	D ₀	D ₃	D ₂	Rotate two positions
1	1	D ₀	D ₃	D ₂	D ₁	Rotate three positions

只有移位功能
没有寄存功能

第4章总结

- ◆ 时序逻辑电路不仅依赖当前输入，还依赖电路**当前的状态**
- ◆ 可用时序逻辑电路实现**有限状态机**。有**Mealy**型和**Mooer**型两类
- ◆ 可用**状态图**或**状态表**描述有限状态机，圈表示状态，有向边表示输入/输出
- ◆ 锁存器(电平触发): **SR锁存器**(设置标志)、**D锁存器**(锁存数据D)
- ◆ 触发器(时钟信号clk边沿触发): **D触发器**(寄存器)、**T触发器**(计数或分频)
- ◆ **时序电路设计**: 功能分析-状态图-状态化简和编码-逻辑表达式-画图-评价
- ◆ 电路分析: **未用状态分析**(挂起/无法自启动)
定时分析(clk-Q时间、时钟周期、setup时间、hold时间)
- ◆ 典型组合逻辑部件: **计数器**、**寄存器/通用寄存器组**、**移位寄存器**
- ◆ **计数器**: 同步/异步、加1/减1、行波(串行)进位/并行进位
- ◆ **寄存器**: 由n个D触发器构成，同时由时钟信号clk定时
- ◆ **通用寄存器组**: 两个读口(组合逻辑); 一个写口(时序逻辑, clk和写使能)
- ◆ **移位寄存器(时序逻辑)**: 每次固定左移或右移1位(或几位)
- ◆ **桶型移位器(组合逻辑)**: 移位位数可变, 用大量多路选择器实现

作业: 习题4、5、6、9、11、12。提交截止日期: 11月1日24:00